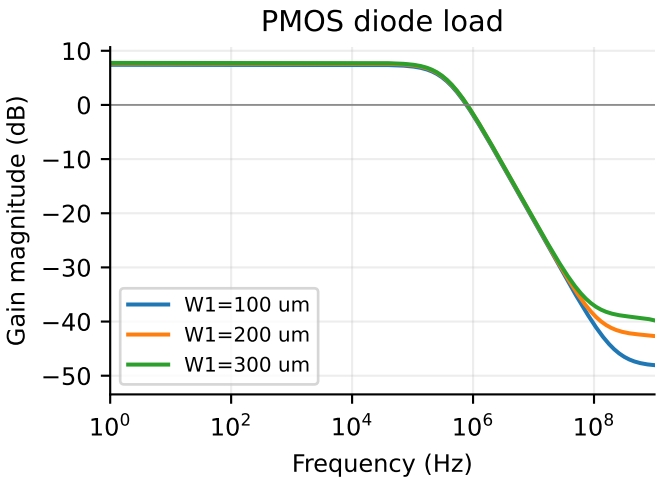
PMOS diode load
Gain magnitude (dB)
Frequency (Hz)
W1=100 um
W1=200 um
W1=300 um

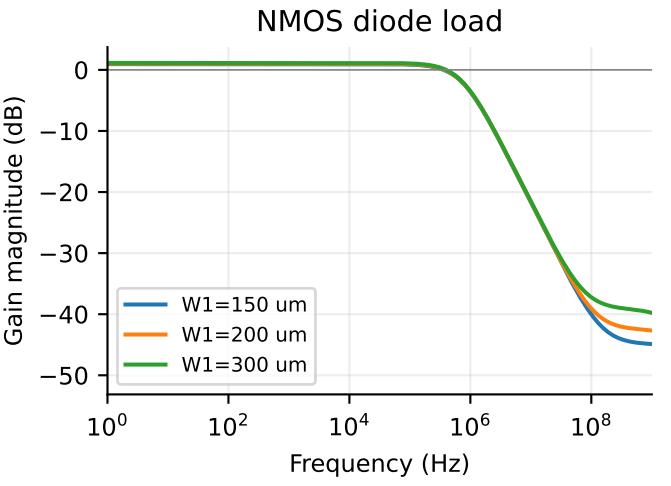
NMOS diode load
Gain magnitude (dB)
Frequency (Hz)
W1=150 um
W1=200 um
W1=300 um

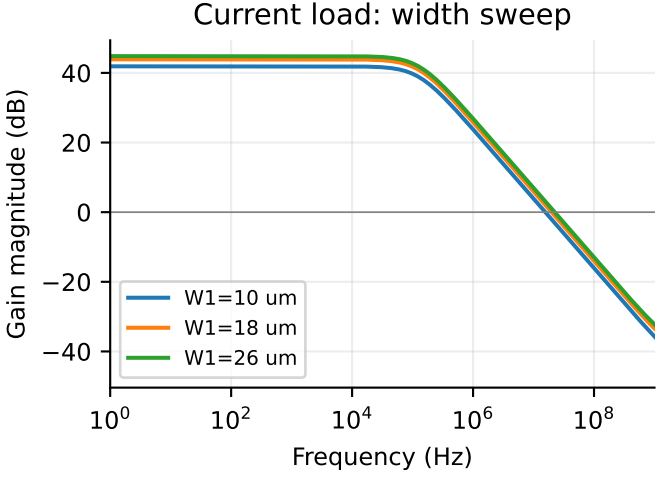
Current load: width sweep
Gain magnitude (dB)
Frequency (Hz)
W1=10 um
W1=18 um
W1=26 um

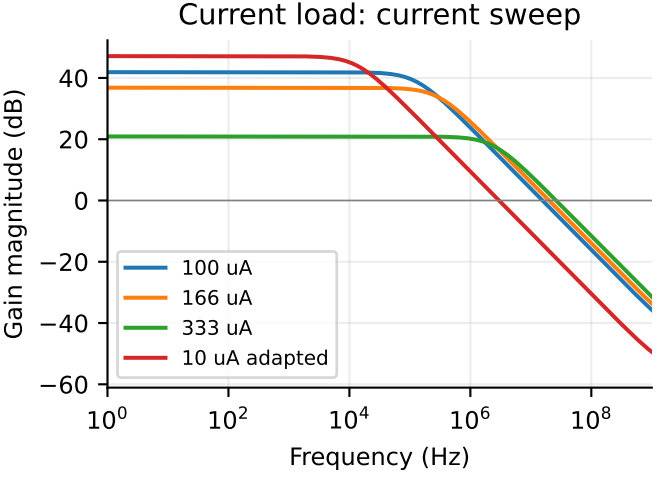
Current load: current sweep
Gain magnitude (dB)
Frequency (Hz)
100 uA
166 uA
333 uA
10 uA adapted