AIC04
差動與電流放大器

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依據 *AIC Lab.pdf* PDF 41–47 頁，完整涵蓋 Lab 4.A 電壓差動放大器與 Lab 4.B 電流差動放大器。使用由使用者另行提供的模型庫，供應電壓為 1.0 V。這是本次教學適配條件，並非模型額定電壓的認證；講義原製程的 3.3 V 圖表與數字不直接當作通過門檻。程式依講義拓樸重寫，原始程式僅作尺寸與缺漏的參考。

2 Spec 對照

S 為實際模擬，D 為推導 / 討論。表中 D01 等為 netlist 的數字前綴；案例從 C0 開始。

要求與 PDF 頁碼	對應 deck / 檢查	狀態
三種差動電壓放大器 (41–42)	D01–03	S+D
ICMR 與各元件飽和檢查 (42)	D04; 21 points	S+D
增益、GB、CMRR、PSRR (43–44)	D01–03; AC families	S+D
等 W/L 尺度與 cascode 比較 (44)	D01/C4–6; D02–03	S+D
三種電流放大器及 1 kOhm 負載 (45–47)	D05	S+D
100/1000/10000 um 尺寸與 Rin/Rout (46–47)	D05/C1–12	S+D
PMOS 電流源尺寸及優缺點 (47)	D05/C13	S+D

3 電路與設計推導

$$A_d \simeq \frac{g_m}{g_{ds,n}+g_{ds,p}}, \qquad f_u \simeq \frac{g_m}{2\pi C_L}, \qquad \mathrm{CMRR}_{dB} = 20\log_{10}\left|\frac{A_d}{A_{cm}}\right|.$$

$$\mathrm{PSRR}_{\pm,dB} = 20\log_{10}\left|\frac{A_d}{A_{supply,\pm}}\right|, \quad R_{in} \simeq 1/g_{m,in}, \quad A_i \simeq \frac{(W/L)_{out}}{(W/L)_{in}}.$$

電壓放大器的 $C_L = 10$ pF；基本型參考電流 50 μA，cascode 基本比較另列為 0.5 μA，以保留 1 V 的電壓裕量，並保留原 50 μA 案例。M1/M2 為 425/0.3 μm，PMOS 負載為 1350/0.3 μm，參考 / 尾電流元件為 85/0.3 與 870/0.3 μm。D01/C4、C5 把輸入與負載的 W、L 同乘 3、5；尾電流鏡不變。全 cascode 的額外 NMOS 閘極固定 0.6 V。

電流放大器同時建立簡單型 s、cascode 型 c、差動型 d。參考 NMOS 寬 50 μm，輸出寬 100/1000/10000 μm，$L = 0.3\,\mu$m，輸出接真實 1 kΩ 到地。C0 保留匹配來源與吸收電流，輸出偏

壓可能接近地而失去工作區；C1–3 明列增加 PMOS 的名義 0.5 mA 偏流，使負載約落在 0.5 V。C7–9 改 cascode 下層兩管的寬度，C13 把 s/c 的 PMOS 電流源寬度加倍；d 的第一 PMOS 亦變，後兩顆依其固定比例，所以它是額外不平衡反例而非公平比較。

4 模擬設定

使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64，基本溫度 27 °C，`runlvl=5`、`accurate`，輸出`.op/.print/.measure`。每個`.alter` 先重設完整基準參數與溫度，防止前一案例殘留。實際工作已完成，未出現 error 或 failed 量測；模型仍有被抑制的警告訊息，因此不宣稱完全沒有 warning。公開 netlist 不含模型路徑，以下註解標示本機執行前必須設定的模型入口；模型檔與設定只保留本機：

```
* MODEL_SETUP_REQUIRED
```

CSV 與數值摘要位於該 lab 的 `results/`；所有圖均由真實列印數據重繪，不是波形軟體畫面截圖。`manifest.json` 提供 spec 對照與案例定義。五份 deck 共 52 案例，AC 為 1 Hz–10 GHz、60 points/decade。差動電壓為 $+0.5/-0.5$ V，總差為 1 V；共模兩端同相 1 V；電源擾動 1 V 時輸入以全域地為基準固定。輸入差動電流亦以 $+0.5/-0.5$ A 正規化。ICMR 掃描 0–1 V、50 mV 步距，每個點保留各元件的 V_{DS} 與 V_{DSAT}。Rout 案例關掉輸入 AC 並注入 1 A，在負載串極大電感以保留 DC 偏壓並於 AC 移除 1 kΩ；這是測試夾具，非實作電感。

5 結果與規格檢查

Case	A_d (dB)	f_{3dB} (kHz)	f_u (MHz)	V_o (V)
D01/C0	39.60	620.351	59.217	0.7002
D01/C4	45.44	197.286	32.930	0.6921
D01/C5	46.53	125.985	22.035	0.6907
D01/C6	32.58	21.771	0.874	0.8885
D02/C0	46.82	4.259	0.750	0.7530
D02/C4	41.17	608.640	55.649	0.3427
D03/C0	68.26	0.349	0.730	0.7523
D03/C4	54.58	125.026	54.085	0.3428

Topology	CMRR (dB)	PSRR+ (dB)	PSRR- (dB)
Basic	81.18	39.60	81.14
Load cascode	87.03	46.82	86.73
Full cascode	130.18	68.26	108.07

三種拓樸在共同 0.5 μA 參考的掃描中，所有元件滿足 $|V_{DS}| \geq |V_{DSAT}|$ 的連續樣點區間分別為基本型 0.20–1.00 V、負載 cascode 0.20–0.95 V、全 cascode 0.20–0.55 V。端點只有 50 mV 解析度，且基本型上界碰到掃描邊界，不能宣稱邊界外仍有效。此判準也不代表強反轉或固定跨導。

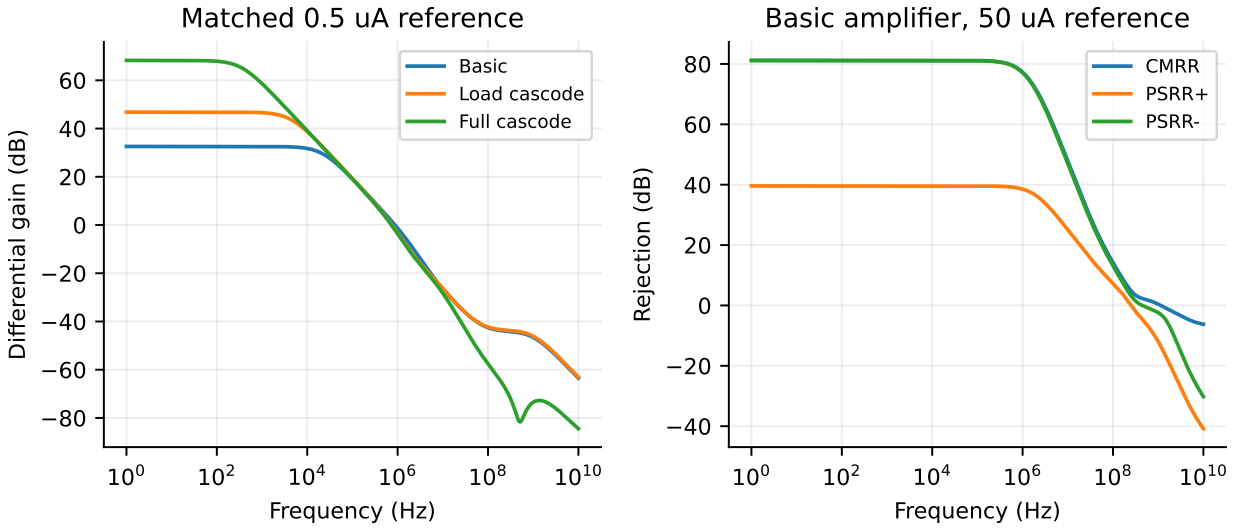


Figure 1: 左：相同 0.5 微安參考的三種拓樸。右：50 微安基本型的拒斥比。兩圖的偏流不同。

Case/Type	$\lvert A_i \rvert$	R_{in} (kΩ)	R_o (kΩ)	f_{3dB} (MHz)	V_o (V)
C0/s	0.501	4.061	–	112.679	0.013
C0/c	0.503	9.127	–	340.870	0.014
C0/d	0.731	7.958	–	49.273	0.013
C1/s	1.916	4.061	15.814	0.778	0.512
C1/c	1.864	9.133	16.392	0.792	0.514
C1/d	2.797	7.958	15.814	0.794	0.512
C2/s	18.415	4.059	9.522	0.459	0.502
C2/c	18.271	9.134	12.146	0.443	0.515
C2/d	158.918	36.990	9.525	0.440	0.502
C3/s	127.907	4.009	1.744	0.025	0.436
C3/c	150.941	9.135	3.316	0.022	0.534
C3/d	1511.730	121.390	0.271	0.022	0.082
C13/s	0.751	2.114	–	0.302	0.921
C13/c	0.678	4.770	–	0.319	0.923
C13/d	0.007	4.192	–	290.717	0.533

Lower width (μm)	$\lvert A_i \rvert$	R_{in} (kΩ)	R_o (kΩ)	f_{3dB} (MHz)
100	0.935	8.949	16.337	0.810
1000	0.936	8.528	16.337	0.793
10000	0.895	7.674	16.325	0.533

表內 s/c/d 分別為簡單 / cascode / 差動電流型。C0 的失效工作區、C13 的不平衡與所有實際電壓均保留；未把不符合平方律的結果刪除。未獨立量測的 Rout 標 –。圖與完整 CSV 包含更多頻率點，沒有把低頻增益當作全頻段增益。

6 討論

相較單端 CS，差動輸入可抑制共同擾動，容易接負回授，但增加元件、偏流、匹配需求及共模限制。等 W/L 拉長元件可降低輸出導納、提高增益；本次基本型由 39.60 dB 增至 45.44/46.53

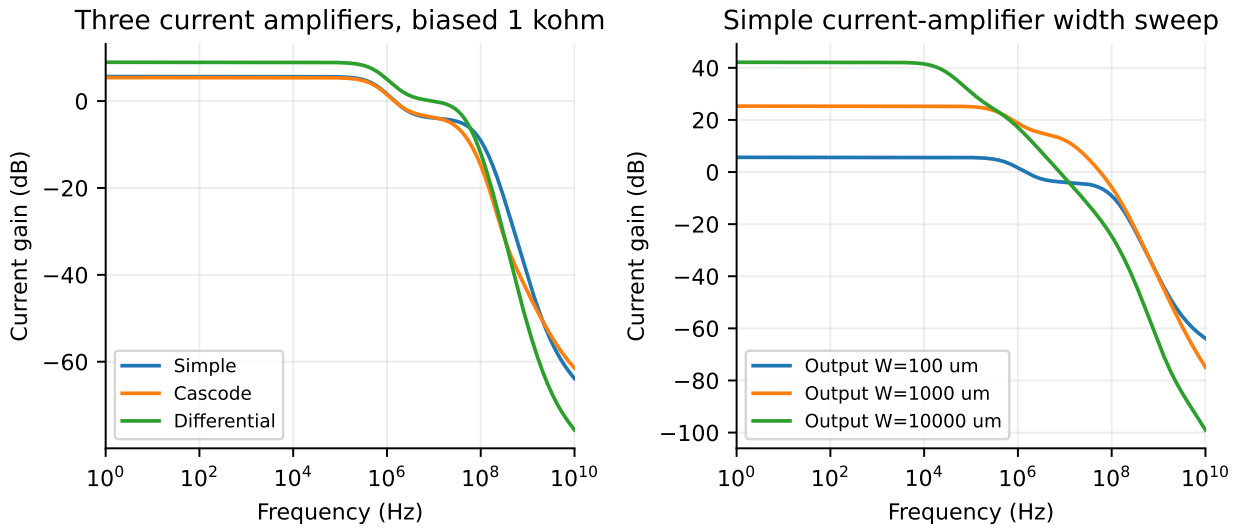


Figure 2: 左：C1 的三種電流放大器。右：簡單型的輸出寬度掃描，包含實際偏壓與負載效應。

dB，但頻寬降低。Cascode 提高輸出阻抗與增益，卻消耗電壓裕量；共同低電流下完整 cascode 的 ICMR 最窄。拒斥比均來自理想名義匹配，沒有失配或矽晶量測保證。

簡單電流鏡所需裕量與電容較小；cascode 的額外節點與 body effect 提高輸入阻抗，也可能降低負載電流增益。提高輸出 W 與偏流可提高理想鏡像倍率，但也提高電容及輸出導納，因此 Rin、Rout、GB 不會全部改善。PMOS 寬度改變時，DC 平衡也變；C13 的偏壓接近上軌，必須一起解讀。差動電流型可處理兩輸入之差，但本例有兩段鏡像，誤差與電容累積。PDF 46–47 的曲線文字、寬度表與圖名並不完全一致；本報告以明列的元件與案例辨識結果，不將舊數字當作必達值。

7 結論

Lab 4.A/B 所有拓樸、量測與討論均有對應。增益提升、拒斥與工作區的取捨有實際結果，失效偏壓亦保留；未宣稱原製程的數值或製造驗證已重現。