DIC02
CMOS 反相器延遲與負載

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依 *DIC Lab.pdf* Lab 2 (PDF 第 10–12 頁) 建立九級 CMOS 反相器鏈，觀察不同輸入上升 / 下降時間在各級輸出如何轉變，並檢查後級是否接近特徵波形。再分別增加負載至總扇出三，以及將全部反相器寬度放大三倍，重複相同的輸入條件。

本版使用本次模型與 1.0 V 電源，保留講義基本 $W_p/W_n/L = 1.8/0.6/0.25\,\mu\text{m}$。這是製程 / 電源改寫，不是講義原製程 2.5 V 數據的複製；1.0 V 也不構成對加密模型的額定保證。

2 Spec 對照

講義要求 (PDF 第 12 頁)	程式與條件	狀態
步驟 1：九級鏈、三種輸入邊緣	`01_chain.sp`	三種均已模擬
觀察 Out1–Out8 的 rise/fall	每 case 各 16 個 `.measure`	72 組 rise/fall 配對
0 ns、0.2 ns、2 μs	1 ps 近階躍、0.2 ns、2 μs	0 ns 為明示近似
步驟 2：各級總負載三個反相器	`02_fanout3.sp`，主鏈加兩支路	三種均已模擬
步驟 3：尺寸加大並重做步驟 1	`03_size3.sp`，全鏈 W 三倍	三種均已模擬

三個 deck 各有基本、近階躍、慢邊緣三次分析，共九種情境。Out9 是終端負載，沒有後接同型反相器，因此不以它的無負載 slew 作為特徵波形。講義未指定後級相等的數值誤差門檻；本報告提供量測與差異，沒有另創「必須小於某百分比」的驗收規格。

3 電路與設計推導

每級反相器由一顆 PMOS 拉高和一顆 NMOS 拉低，Bulk 分別接電源與地。九級主鏈接法保持不變。FO3 情境在 Out1–Out8 各加入兩個反相器輸入，使總負載為下一級主鏈加兩個支路，並非額外加三個。

尺寸放大情境將全部九級的 W_n 從 0.6 改為 $1.8\,\mu\text{m}$、W_p 從 1.8 改為 $5.4\,\mu\text{m}$，L 固定為 $0.25\,\mu\text{m}$。因驅動與負載同時加大，不能預期輸出時間縮短三倍。用一階估計 $t \sim RC$，若 $R \propto 1/W$ 而下一級閘電容 $C \propto W$，兩個效應可大致抵銷。

本實驗測量的是輸出 slew：

$$t_r = t(V_o = 0.9V_{DD}, \uparrow) - t(V_o = 0.1V_{DD}, \uparrow),$$
$$t_f = t(V_o = 0.1V_{DD}, \downarrow) - t(V_o = 0.9V_{DD}, \downarrow).$$

它們不是輸入到輸出的 propagation delay。本報告不將 rise/fall time 誤稱為延遲。

4 模擬設定

PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64、25 °C、`RUNLVL=6`。一般與近階躍情境的週期為 10 ns、總時間 30 ns；2 μs 邊緣情境的週期為 20 μs、總時間 60 μs。輸入高電位與電源均為 1.0 V，避免原參考程式中 1.8 V 輸入搭配 1 V 電源的不一致。

講義的 0 ns 邊緣用明確的 1 ps 近階躍代替，因為 HSPICE 的零 PULSE 邊緣會採預設時間，不能當成精確零時間。另以 0.1 ps 檢查代表案例的後級敏感度。0.2 ns 與 2 μs 兩個條件按原文保留，未將微秒改成奈秒。

`.tran` 的列印間距在一般情境為 1 ps，慢邊緣情境為 100 ps；求解器採自適應內部步長。列印間距不是保證量測精度的最大步長，故另做 `RUNLVL=5/6` 敏感度檢查。`.measure` 將波形的 10% / 90% 交越轉成數值；`.tr*` 仍保存波形，`.mt*` 保存量測表。

HSPICE 亦回報加密區塊的警告遭隱藏；以 `WARNLIMIT=100` 診斷仍無詳細訊息，因此不宣稱模擬為零警告。診斷量測與原結果一致，但不能據此判定警告無害。

5 結果與規格檢查

三個 deck 的九種情境均正常結束，144 個 rise/fall 時間量測均得到數值且未出現失敗標記。以下列出 Out8 的量測以比較輸入條件和負載；逐級完整資料見 `dic02_stages.csv`。

配置	輸入邊緣	t_{r8} (ps)	t_{f8} (ps)
基本 FO1	0.2 ns	134.837	77.216
基本 FO1	1 ps near-step	134.766	77.187
基本 FO1	2 us	134.817	77.233
總扇出 FO3	0.2 ns	323.925	217.054
總扇出 FO3	1 ps near-step	323.870	216.833
總扇出 FO3	2 us	323.558	217.145
全鏈 W 三倍	0.2 ns	134.921	76.928
全鏈 W 三倍	1 ps near-step	135.065	77.014
全鏈 W 三倍	2 us	134.941	76.960

基本 FO1 在 2 μs 輸入下，Out1 的 t_r/t_f 為 58.881/59.158 ns，Out2 為 2.081/2.160 ns，Out3 為 398.244/340.408 ps。到 Out6 為 130.956/68.551 ps，Out7 為 130.927/68.762 ps，可看到很慢的輸入逐級被整形。

Out8 的 fall time 約 77 ps，與 Out7 約 69 ps 並不完全相同。此差異符合有限九級鏈末端負載的邊界效應解釋：Out9 本身沒有下游負載，其輸出切換會透過輸入電容與 Miller 效應影響 Out8。本次未另做固定 Out9 負載的控制實驗，因此此處屬機理解釋，並非獨立因果驗證。不能據此將所有後級強行視為完全相等。三種初始 slew 對同一配置的 Out8 結果已十分接近，但 rise 與 fall 並不相等。

數值精度檢查發現，預設 `RUNLVL=3` 對基本鏈的慢輸入前級量測差異很大，故未採用該版結果。最終全部使用 `RUNLVL=6`。代表性的慢輸入基本鏈，在 `RUNLVL=5` 與 6 之間，Out1–Out8 全部 rise/fall

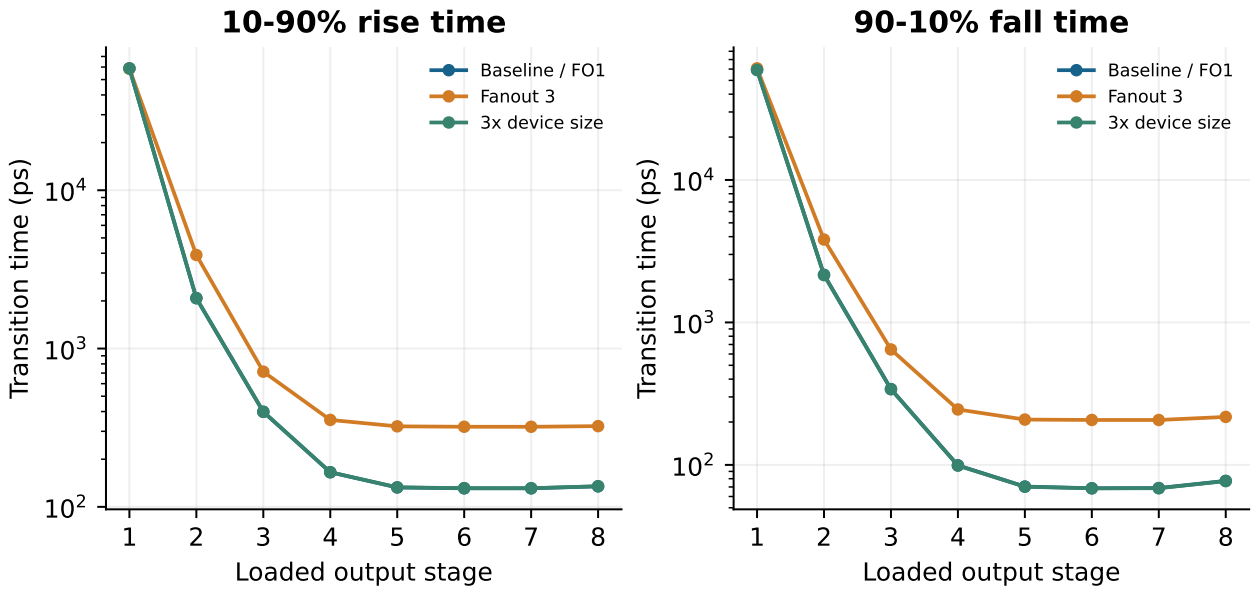


Figure 1: 2 μs 輸入下 Out1–Out8 的上升與下降時間，依本次 HSPICE 的真實量測表重繪；不是 WaveView 截圖。

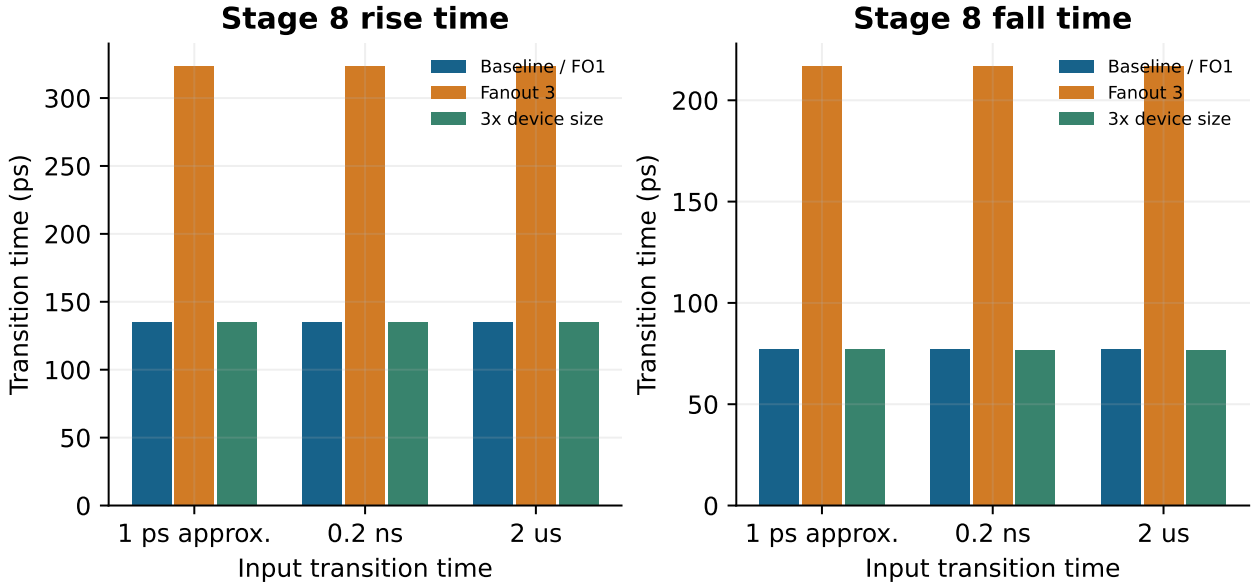


Figure 2: 三種鏈配置與三種輸入邊緣的 Out8 實際 rise/fall 量測比較。Out8 仍有終端邊界效應，不以 Out9 無負載輸出取代。

的最大相對差為 1.029%；Out8 rise/fall 分別為 0.1175% / 0.0413%。近階躍由 1 ps 改為 0.1 ps 時，代表鏈 Out8 rise/fall 的差為 0.0917% / 0.0124%。這支持本報告後級結論；近階躍的早期尖峰和第一級細節仍可能對邊緣設定敏感，沒有宣稱精確重現 0 ns 的整條波形。

6 討論

基本鏈在後級逐漸忘記初始輸入 slew，形成由元件和負載決定的波形；在這組尺寸與本次模型下，拉高和拉低的速度不同，因此 t_r 與 t_f 不必相等。

在 0.2 ns 輸入下，FO3 的 Out8 rise/fall 為 323.925/217.054 ps，明顯慢於 FO1 的 134.837/77.216 ps，符合負載增加的趨勢；不要求倍數精確為三，因為寄生、電壓相關電容與波形都會改變。

全部寬度放大三倍後，Out8 約為 134.921/76.928 ps，與基準接近，證實「放大元件一定使全鏈更快三倍」並不成立。驅動能力提高的同時，下游閘電容也提高。這與只放大驅動器、保持固定外部電容的情境不同。

本次驗證包含電路數量、負載連接、三種輸入條件、完整 Out1–Out8 量測及代表性精度檢查。沒有量到或聲稱滿足講義原製程的特定數字；講義也沒有提供本次模型的容許 slew 誤差或製程 corner 要求。

7 結論

九級鏈、總扇出三及全鏈尺寸放大三種配置，均已在三種輸入邊緣下完成實際模擬。數據顯示後級波形趨於穩定、FO3 較慢、全鏈寬度一起放大時 slew 近似不變；有限鏈末端仍有可觀察差異。此結論限於所列模型、1 V、25 °C 條件，並保留 0 ns 的近似處理與原製程不等價的限制。