DIC06
等效閘極電容

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依 Lab 6 (PDF 24–25 頁) 比較實際 MOS 輸入負載與固定電容等效，檢查講義四組 8/16/24/32 fF 近似在本次模型是否成立。

2 Spec 對照

講義要求 (PDF 頁)	實作	驗證與界線
步驟 1：表 6.1 四個案例 (24–25)	01_gate_load：NL=1–4	四例全部模擬
比較 MOS 與固定電容波形 / 延遲 (25)	每個 MLOAD 對應 8 fF	差異已量化，未宣稱近似相等

3 電路與設計推導

兩條路徑的驅動反相器相同：$W_n = 0.6\,\mu$m、$W_p = 1.8\,\mu$m、$L = 0.25\,\mu$m。MOS 負載各為兩倍寬度 $1.2/3.6\,\mu$m；NL 個負載並接在同一驅動輸出，使用 MOS multiplicity 表示相同並聯單元，其輸出仍可切換。原始 case a 使用單倍負載、case b 將負載串接，與講義不同；已改成正確的兩倍、並聯負載。

手算 $C_g \approx C_{ox}(W_n + W_p)L$，$C_{ox} = \epsilon_{ox}/t_{ox}$。講義 $t_{ox} = 5.4$ nm 對應每負載約 7.87 fF，只屬原模型；本次加密模型沒有可查驗的 t_{ox}，不冒用該數字。講義 W/L 的文字標示顛倒，本文採 W 為寬、L 為長。

4 模擬設定

本次為使用另行提供模型的教學改寫，電源為 1.0 V、溫度為 25 °C。保留講義指定的拓樸、負載及比較尺寸；原講義的 2.5 V 製程結果不是本次模型的驗收數值。1 V 僅是模擬條件，不能視為模型的安全額定。所有 MOS 的 Bulk 明確接至相應電源軌。

HSPICE S-2021.09 使用 RUNLVL=6；保存波形、列印資料及原生量測。圖表由本次數據重繪；CSV 保存於各 Lab 的 results。完成模擬表示求解成功，並不代表製程可靠度已驗證。加密模型仍

有被抑制的警告；既有診斷未取得可判讀的進一步內容，因此不宣稱警告無害或全部模型限制已滿足。

輸入 0.1 ns 邊緣、5 ns 週期；暫態 10 ns，列印 1 ps。每條路徑量測輸出 10–90% 邊緣及輸入輸出 50% 傳播延遲。

5 結果與規格檢查

四例求解與量測皆成功。下表單位 ps，MOS/C 分別指實際負載 / 固定電容。

NL	C (fF)	$t_{pHL,MOS}$	$t_{pHL,C}$	$t_{pLH,MOS}$	$t_{pLH,C}$
1	8	76.80	63.82	139.95	88.76
2	16	112.89	85.88	241.42	127.05
3	24	148.64	107.34	339.83	164.48
4	32	184.10	128.38	439.90	201.64

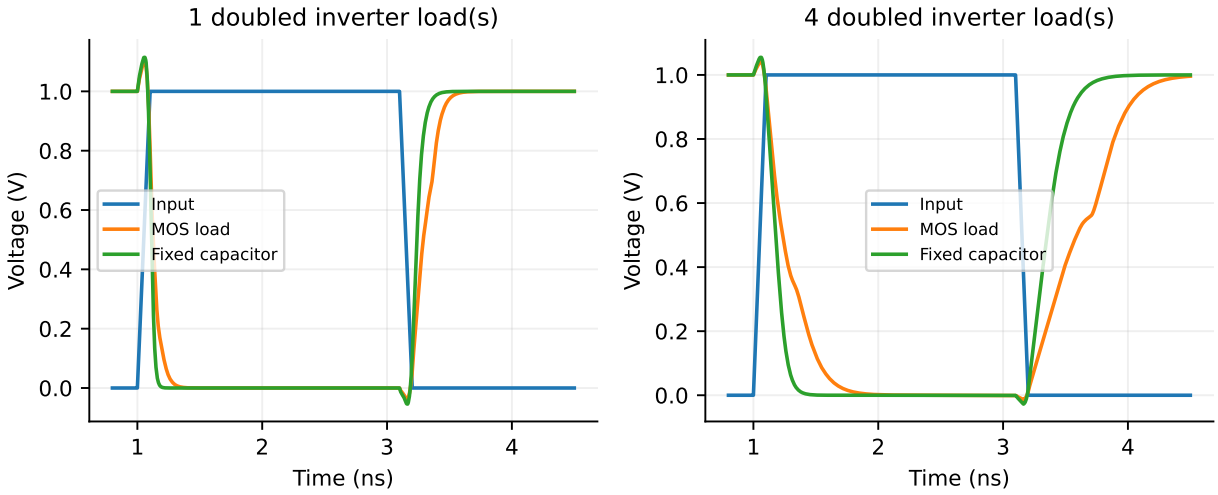


Figure 1: 一個與四個負載的波形比較；由本次 HSPICE 數據重繪。

6 討論

MOS 負載在四個案例中皆比講義固定電容慢，尤其充電延遲：NL=4 為 439.90 ps，相較 32 fF 的 201.64 ps。差異來自本次模型的閘極電容、重疊 / Miller 耦合及移動的負載輸出，不能只以單一 $C_{ox}WL$ 代表所有狀態。講義「近似相等」在本次條件下未重現，這是明確的模型移轉差異，不是省略實驗。

7 結論

四組要求已完整比較；8 fF/負載不是本次模型已驗證的等效值。若後續要建立標準元件庫，需另針對輸入 slew、輸出負載與邏輯狀態擬合有效電容。

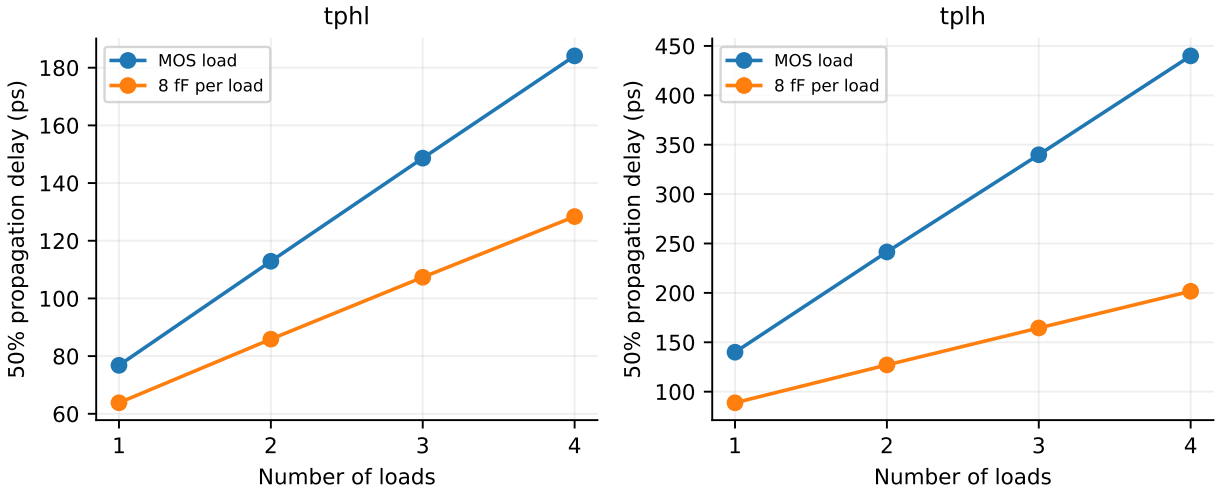


Figure 2: 兩種負載的傳播延遲；由本次 HSPICE 數據重繪。