DIC08
反相器直流特性與雜訊邊界

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依 Lab 8 (PDF 31–34 頁) 求反相器 VTC、切換門檻與雜訊容限，再用有限時間擾動檢查後級恢復。

2 Spec 對照

講義要求 (PDF 頁)	實作	驗證與界線
步驟 1：VTC、斜率 -1 與 NM (31–33)	01_dc_transfer	中央差分與交點內插
步驟 2：改變寬度比 (32–33)	$W_p/W_n = 0.75, 3, 12$	三組完整曲線
步驟 3：各比例雜訊比較 (33)	02_noise_cascade	低態正擾動、高態負擾動
問題：再接 CMOS 後級 (34)	每種比例皆加第二級	同時保存兩級波形

3 電路與設計推導

固定 $W_n = 0.6\,\mu$m、$L = 0.25\,\mu$m，以 $W_p = 0.45, 1.8, 7.2\,\mu$m 實現講義三種比例。切換門檻定義為 $V_o = V_{DD}/2$，不是單顆 MOS 的 threshold。V_{IL}, V_{IH} 為 $dV_o/dV_i = -1$ 的兩個交點；採邊界輸出 $V_{OH} = V_o(V_{IL})$、$V_{OL} = V_o(V_{IH})$ 計算 $NM_L = V_{IL} - V_{OL}$、$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$。CSV 另外保存講義採理想電源軌近似的 NM，以免混用定義。修正原始只有部分斜率交點、不同尺寸分散的測試，補上完整兩種 NM 與三級比例比較。

4 模擬設定

本次為使用另行提供模型的教學改寫，電源為 1.0 V、溫度為 25 °C。保留講義指定的拓樸、負載及比較尺寸；原講義的 2.5 V 製程結果不是本次模型的驗收數值。1 V 僅是模擬條件，不能視為模型的安全額定。所有 MOS 的 Bulk 明確接至相應電源軌。

HSPICE S-2021.09 使用 RUNLVL=6；保存波形、列印資料及原生量測。圖表由本次數據重繪；CSV 保存於各 Lab 的 results。完成模擬表示求解成功，並不代表製程可靠度已驗證。加密模型仍

有被抑制的警告；既有診斷未取得可判讀的進一步內容，因此不宣稱警告無害或全部模型限制已滿足。

DC 為 0–1 V、0.5 mV 步距。暫態 18 ns、列印 2 ps；低態擾動 0.2/0.4/0.48/0.6 V，高態短暫降至 0.8/0.6/0.52/0.4 V，邊緣 0.1 ns、平台 0.9 ns。這是原圖雜訊概念的正規化測試，未將原 1.2/1.3 V 值冒用於 1 V。

5 結果與規格檢查

兩份 deck 均成功。下表所有電壓與容限單位 V，採邊界輸出定義。

W_p/W_n	V_M	V_{IL}	V_{IH}	NM_L	NM_H
0.75	0.4214	0.3617	0.4496	0.3237	0.5100
3	0.4825	0.4291	0.5189	0.3855	0.4376
12	0.5459	0.5031	0.5925	0.4600	0.3616

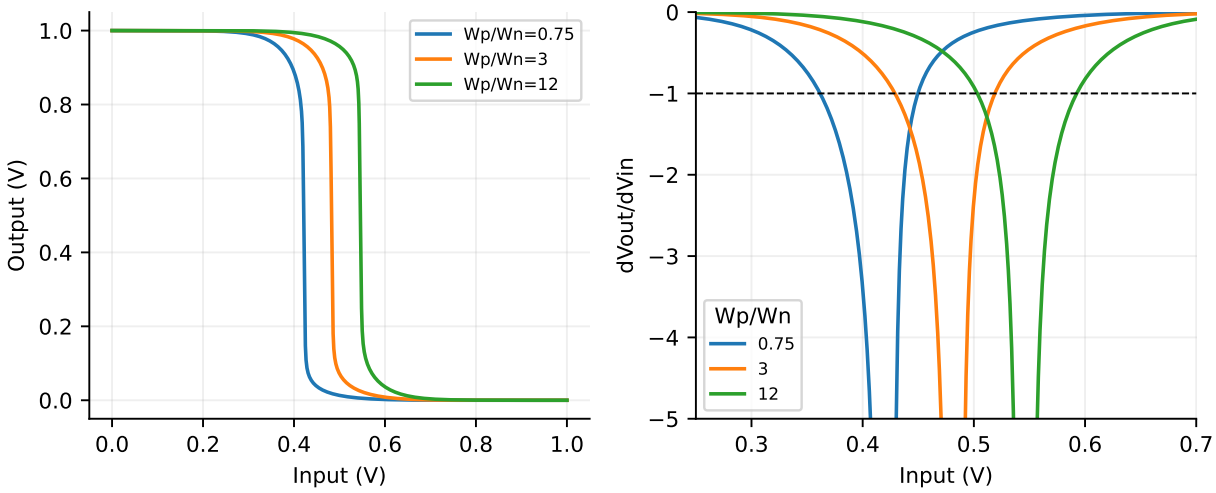


Figure 1: VTC 與斜率 −1 的交點；由本次 HSPICE 數據重繪。

6 討論

增加 PMOS 寬度使門檻右移，NM_L 增加、NM_H 減少；比例 3 在本次模型仍非完全對稱。第二級可使未跨越切換區的擾動恢復為較完整電源軌，但若第一級已因擾動改變邏輯，後級可能將錯誤放大成完整脈波。有限脈寬的濾除依賴時間與負載，不能把暫態「未翻轉」直接等同 DC noise margin。

7 結論

三個步驟及串接問題皆有完整模擬與量測。電壓正規化與 NM 定義差異均已揭露，未宣稱重現原製程的容限數字。

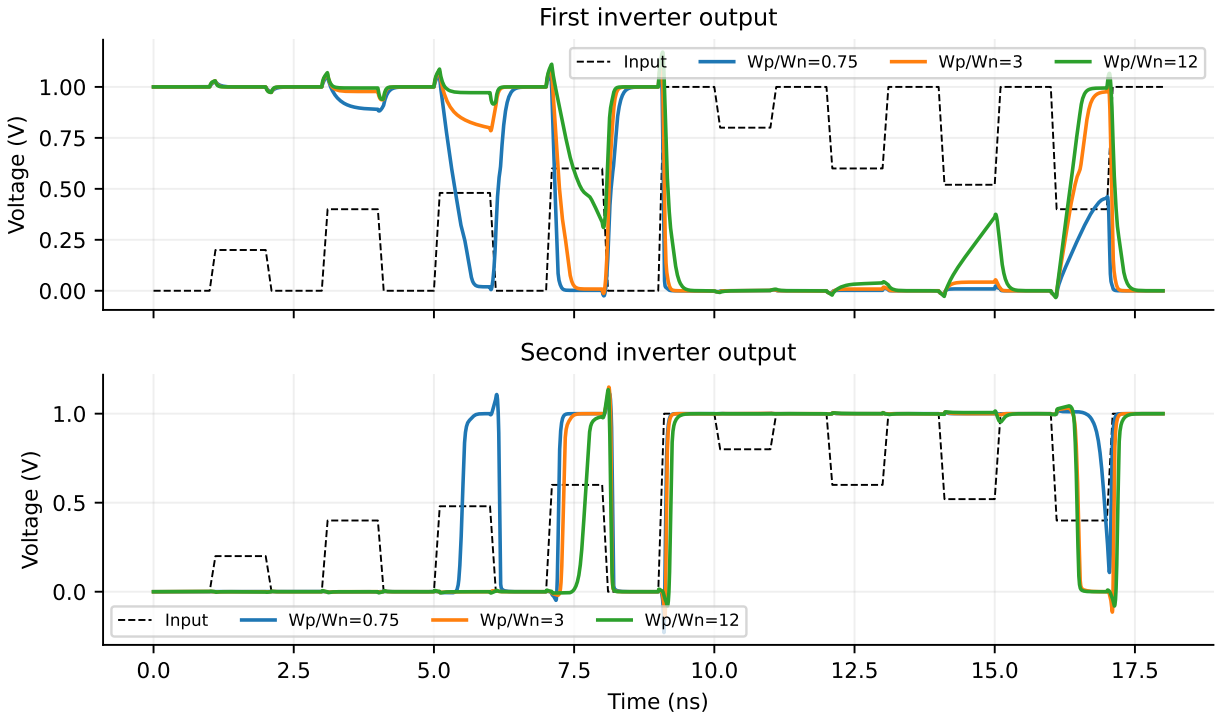


Figure 2: 各比例的第一級及第二級雜訊響應；由本次 HSPICE 數據重繪。