DIC09
NAND 與 NOR 邏輯閘

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依 Lab 9 (PDF 35–38 頁) 先調整參考反相器，再比較二輸入 NAND/NOR 的輸入順序、尺寸、轉換曲線、雜訊容限、速度與功率。

2 Spec 對照

講義要求 (PDF 頁)	實作	驗證與界線
步驟 1：平衡 INV (35、38)	01_inverter_sizing	比例 3–7；選 6
步驟 2/3：NAND/NOR 尺寸與 DC (36–38)	02_nand、03_nor、04_sizing_refinement	A、B、A=B；完整 NM
問題 1/2：最晚輸入、寄生因素 (38)	A/B 單獨切換，另一輸入先穩定	量兩種輸入位置
問題 3：1.5/2/2.5/3 倍 (38)	02/03 的四個案例	比較輸出 rise/fall
問題 4：速度、功率、面積 (38)	供應電流平均與寬度和	同負載比較；面積僅 proxy

3 電路與設計推導

固定 $L = 0.25\,\mu\text{m}$，參考 $W_n = 0.6\,\mu\text{m}$。先掃 $W_p/W_n = 3, 4, 5, 6, 7$；選 6 作兩個 gate 的基準。NAND 的 NMOS 串聯、PMOS 並聯；NOR 相反。A 在 NAND 靠輸出端、在 NOR 靠電源端。兩組 gate 各保留 A=B 同時切換、A 切換、B 切換三個條件；NAND 非切換輸入保持 1，NOR 保持 0。

初始串聯寬度乘 K，K=1.5/2/2.5/3，檢查 $R \propto L/W$ 的近似。最後額外調整不同輸入晶體管，改善寄生電容造成的偏差。所選 refinement 第三組：NAND PMOS A/B 寬 4.14/5.04、NMOS 各 1.5；NOR PMOS 各 21.6、NMOS A/B 為 2.7/1.02，單位 μm。原始 Lab9 第一檔誤接 PWM 外部檔，已以獨立 INV calibration 取代；所有 gate 均自含電路與量測。

4 模擬設定

本次為使用另行提供模型的教學改寫，電源為 1.0 V、溫度為 25°C。保留講義指定的拓樸、負載及比較尺寸；原講義的 2.5 V 製程結果不是本次模型的驗收數值。1 V 僅是模擬條件，不能視為模型的安全額定。所有 MOS 的 Bulk 明確接至相應電源軌。

HSPICE S-2021.09 使用 RUNLVL=6；保存波形、列印資料及原生量測。圖表由本次數據重繪；CSV 保存於各 Lab 的 results。完成模擬表示求解成功，並不代表製程可靠度已驗證。加密模型仍有被抑制的警告；既有診斷未取得可判讀的進一步內容，因此不宣稱警告無害或全部模型限制已滿足。

所有輸出接 20 fF，輸入邊緣 0.1 ns、週期 5 ns、模擬 15 ns、列印 1 ps。DC 0–1 V、0.5 mV。供應功率在 5–15 ns 的完整週期平均，為電源端功率，不含理想輸入訊號源能量。NM 採 Lab8 的邊界輸出定義。講義只要求「大約相等」而未給容差；本文另以 10% 作尺寸調整的工程比較目標，並非原講義通過門檻。

5 結果與規格檢查

四份 deck、16 個案例皆完成且無失敗量測。

W_p/W_n	V_M (V)	t_r (ps)	t_f (ps)
3	0.4825	222.64	110.85
4	0.4956	173.83	113.49
5	0.5058	144.13	115.26
6	0.5142	124.85	117.32
7	0.5212	110.93	119.71

Gate	Input	V_M (V)	NM_L (V)	NM_H (V)
NAND	both	0.5464	0.4615	0.3621
NAND	a	0.4923	0.3924	0.4226
NAND	b	0.4827	0.3808	0.4331
NOR	both	0.4792	0.3849	0.4430
NOR	a	0.5455	0.4539	0.3585
NOR	b	0.5352	0.4442	0.3712

Selected design	t_r (ps)	t_f (ps)	t_{pHL} (ps)	t_{pLH} (ps)
INV	123.30	116.03	109.74	96.30
NAND A	130.26	111.14	99.02	102.50
NAND B	124.24	111.18	107.10	104.32
NOR A	134.89	122.00	135.99	121.49
NOR B	128.66	116.35	150.46	79.97

初始 K=2 的平均供應功率與寬度總和：

Gate	$P_{A=B}$ (μW)	P_A (μW)	P_B (μW)	$\sum W$ (μm)
NAND	7.145	6.480	7.299	9.6
NOR	9.134	12.916	7.232	15.6

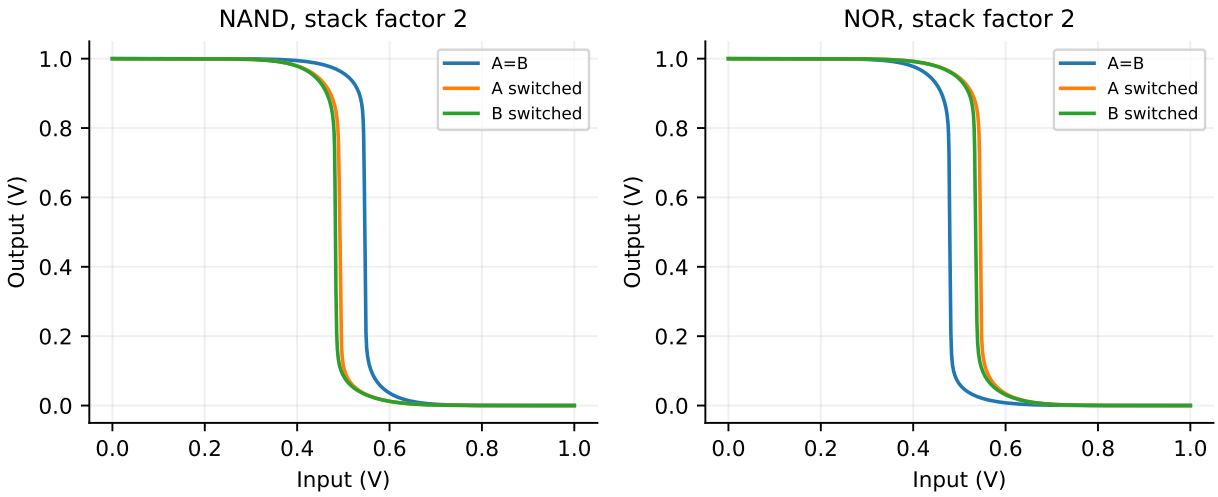


Figure 1: 串聯倍率 2 的三種輸入 VTC；由本次 HSPICE 數據重繪。

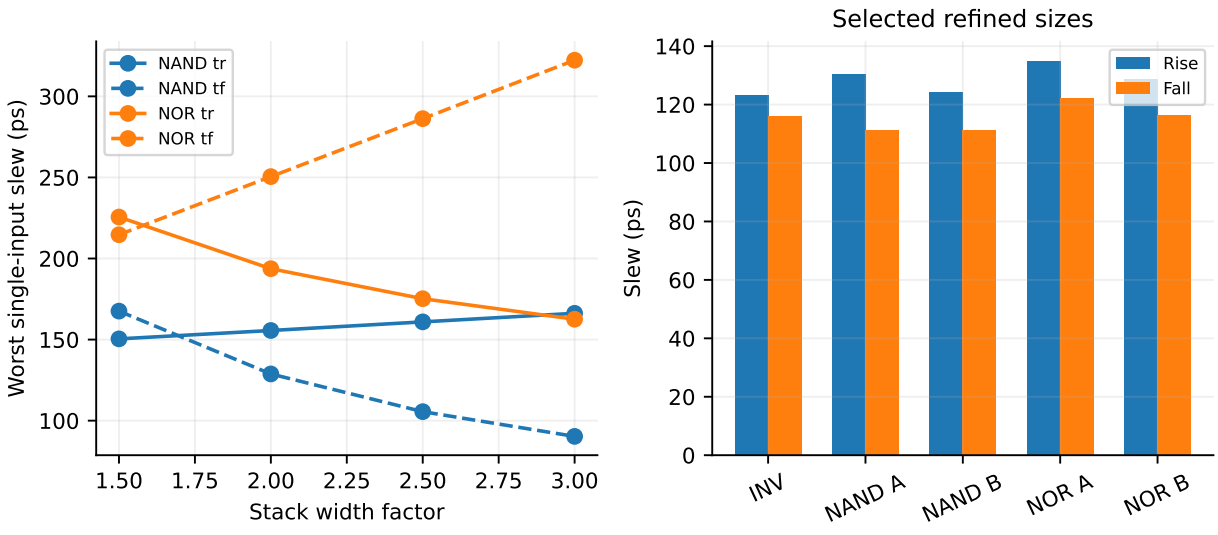


Figure 2: 倍率比較與最後尺寸調整；由本次 HSPICE 數據重繪。

6 討論

比例 6 的 INV 門檻約 0.514 V，rise/fall 約 124.85/117.32 ps，已接近但不完全對稱。最後 refinement 的四種單輸入 slew 相對同 deck 參考最大偏差約 9.4%；同時切換兩個並聯管會較快，不能要求所有輸入模式均有相同延遲。

最晚到的訊號宜接串聯網路靠輸出端的 MOS：NAND 為 A、NOR 為 B。本測試讓另一輸入預先穩定，直接比較這個條件；內部節點必須充放電及 body effect 使單純串聯數倍寬度不是精確法則。加寬也增加接面 / 重疊電容及輸入負載。初始 K=2 的寬度總和 NAND 為 9.6、NOR 為 15.6 μm；這只是相同 L 下的有源寬度 proxy，未包含布局、接點與布線。各輸入模式的平均供應功率保存在 CSV；NOR 在本次等負載比較通常較慢且耗能較高，但面積 / 功耗沒有跨製程的絕對排名。為取得 slew 接近而大幅加寬 NOR 會增加面積與輸入負載，並非免費改善。

7 結論

三步驟與四個問題均有相對應測試；先保留講義倍率，再補尺寸改善。所列約 10% matching 是本次工程目標的結果，原製程數據與未知可靠度限制仍未宣稱滿足。