DIC11
互連線 RC 延遲與電容耦合

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的與規格對照

Lab 11 (PDF 第 44–51 頁) 要求分析線路 RC、掃描驅動器尺寸、掃描線長及比較相鄰導線耦合。本次保留講義三組線路參數及各組 W/L 尺寸：45 個驅動尺寸變體、30 個線長變體、180 個耦合變體，共三個 netlist、255 個變體，全部完成。

講義原本將三組資料標成 0.35/0.25/0.18 μm 製程，電源分別為 3.3/2.5/1.8 V。本次沒有這三套對應 MOS 製程模型，因此以 A/B/C 標示 RC 與幾何情境，三者均使用同一份所提供模型及 1 V 電源。結果可比較線路與尺寸效應，不能宣稱重現三個 foundry 製程的絕對延遲。

2 電路、參數與手算

使用講義的三段 π 模型：三個串聯電阻各為 $R/3$，兩端電容各為 $C/6$，中間兩個電容各為 $C/3$，總電阻與總電容皆保持原值。Inv1 為驅動器，Inv2 為接收反相器。t_1 是輸入到驅動器輸出，t_2 是到接收器輸入，t_3 是到接收器輸出；前兩者反相，第三者同相。

對 10 mm 線路，講義表 11.1 的 R/C 及重新相乘的 RC 如下。A 組原表列 3.17 ns，與 $1.7 \times 2.11 = 3.587$ ns 不一致；本次保留 R、C 欄位並依實際乘積計算，沒有把該印刷數字當成量測結果。

Set	R (kΩ)	C (pF)	RC (ns)	$W_p/W_n/L$ (μm)
A	1.70	2.11	3.587	2.7 / 0.9 / 0.35
B	2.38	2.39	5.688	1.8 / 0.6 / 0.25
C	3.39	2.46	8.339	1.5 / 0.5 / 0.18

驅動器寬度乘上 N=1–15，接收器維持單位尺寸；線長掃描固定 N=5，長度由 1 至 10 mm，每 1 mm 一點。線路 R、C 均隨長度成正比，因此線路內部 RC 項約隨長度平方成長。

耦合模型有左、中、右三條線，中線為被觀察者，每段同時保留對地電容與線間電容。表 11.4 的每微米參數為：

Set	R (Ω/μm)	C_c (fF/μm)	C_g (fF/μm)	C_s (fF/μm)
A	.17	.08	.07	.14
B	.24	.09	.05	.14
C	.34	.10	.04	.14

對每一組情境，掃描中線上升 / 下降、相鄰線 R/R、R/不變、R/F、不變/不變、不變/F、F/F 六組模式，線長為 2/4/6/8/10 mm，完整形成 $3 \times 2 \times 6 \times 5 = 180$ 個變體。不變的相鄰輸入固定於 0 V；R/F 指各線最前端輸入的上升 / 下降。

3 模擬設定與量測定義

本次使用獨立提供的 MOS 模型，電源為 1.0 V、溫度為 27 °C，並保留講義的電路拓樸及下列比較條件。1 V 是本次模擬設定，並非由公開模型文件確認的元件額定值；不能把講義舊製程的數值當成此次模型的驗收值。

模擬使用 HSPICE S-2021.09、RUNLVL=6。表格取自實際原生量測結果，圖形由實際列印數據重繪；每個變體都完整重設掃描參數及溫度，避免前一個變體的設定殘留。數值求解完成與量測成功，不等於已驗證製程可靠度。加密模型區塊的內部警告仍無法完整檢視。一般線路測試以 100 ps 輸入斜坡、180 ns 暫態與 20 ps 列印間距，包含兩種極性。耦合測試在 20 ns 施加單次 100 ps 斜坡，模擬至 120 ns，使用輸入及接收器輸出 50% 交越差作延遲。保持足夠觀察窗，避免把長線尚未到達的轉換誤判為失敗。

4 驅動尺寸與線長結果

加大驅動器能改善近端延遲，但遠端延遲逐漸受線路本身限制。

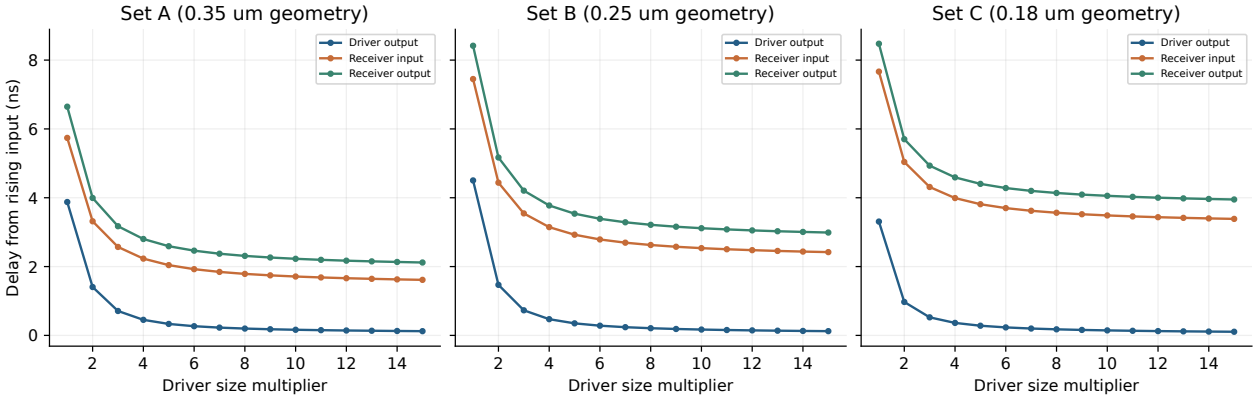


Figure 1: 10 mm 線路的三個觀察點；曲線是輸入上升時的延遲。

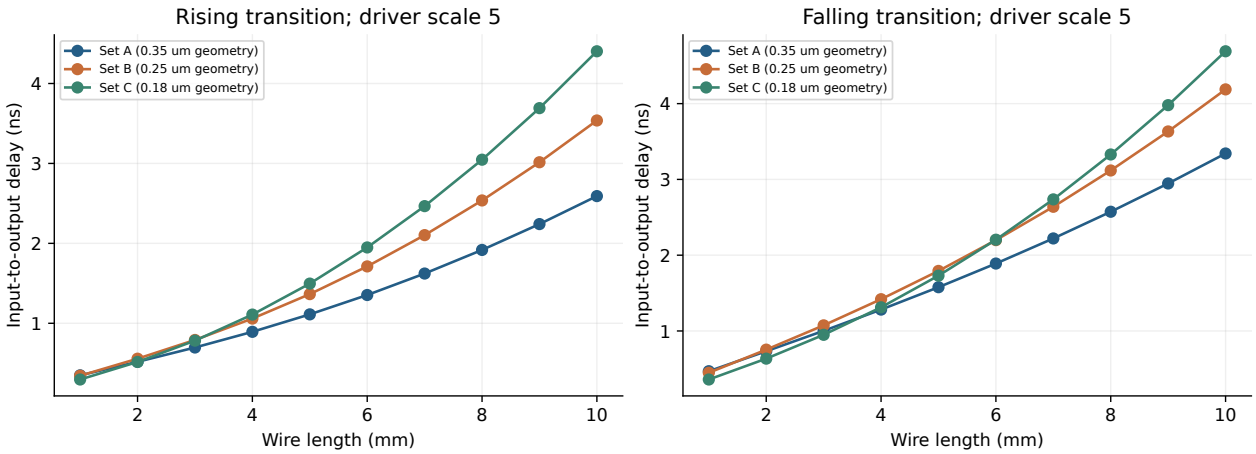


Figure 2: 固定 N=5 時，兩種極性的接收器輸出延遲隨線長增加。

Set	N=1, t_3 (ns)	N=5, t_3 (ns)	N=15, t_3 (ns)
A	6.646	2.591	2.118
B	8.417	3.537	2.989
C	8.476	4.403	3.950

5 耦合結果

下表比較 10 mm 線路兩側同向與兩側反向切換的極端條件；所有數值取自本次實際模擬。

Set	Victim	Same (ns)	Opposite (ns)	Ratio
A	R	1.186	3.978	3.35
A	F	1.576	6.064	3.85
B	R	1.278	5.477	4.29
B	F	1.549	6.990	4.51
C	R	1.464	7.424	5.07
C	F	1.588	8.069	5.08

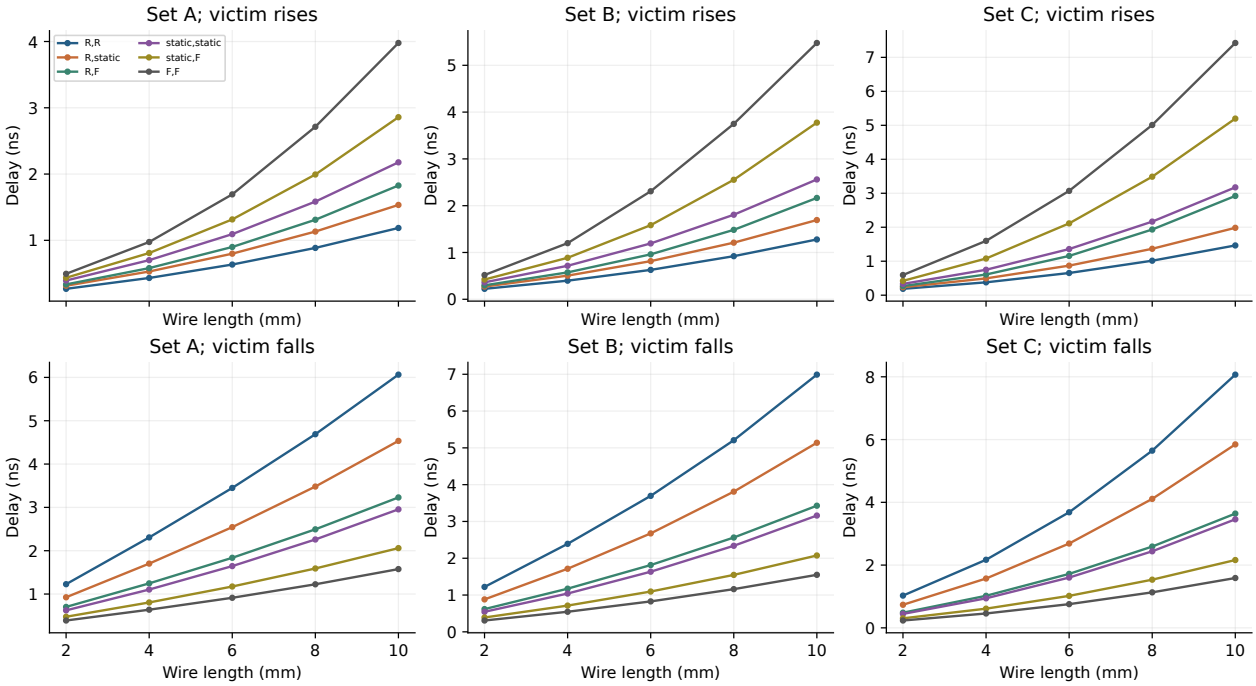


Figure 3: 完整六種相鄰輸入模式；R/F/不變的定義均在驅動器輸入端。

6 討論與問題回答

同向轉換時，兩端電位共同移動，線間電容上的電壓差較小；反向時差動擺幅變大，耦合負載增加。理想同步斜坡的近似式為 $C_{eff} = C_g + \sum C_c(1 - dV_{adj}/dV_{victim})$：同向、相鄰不變、反向時，每條鄰線約分別貢獻 0、C_c、$2C_c$。實際線路的斜率及時間並不完全相同，因此延遲比例不會恰等於該電容量比例。

降低線路延遲可從較低電阻率金屬、加厚或加寬線路、降低介電常數、增加線距與縮短路徑著手；各方法會有面積、電容與佈線資源的取捨。電路面可分段插入適當尺寸的 repeater，或使用分級驅

動；過度加大第一級只增加前級負擔，不能消除長線本身的 RC。屏蔽線可降低串擾，但會增加對地負載與金屬資源。

本次完成所有 RC 與耦合掃描條件；跨實際製程的絕對比較仍受限於缺少對應模型。本報告也沒有把講義表 11.5(c) 前幾個不連續數字當成驗證基準。

7 可重現檔案

本實驗上傳下列 netlist；模型設定以註解標記保留，模型檔與其路徑均不隨報告上傳。執行前須在本機補入合法可用的模型設定。

- `01_driver_sizing.sp`
- `02_wire_length.sp`
- `03_coupled_wires.sp`

每一個變體的完整量測值位於本 lab 的 `results`，並附代表性波形 CSV、分析結果與規格對照清單。波形 CSV 最多保留 2501 個均勻取樣點；直接量測未降採樣。完整原始 listing 留在本機。