DIC13
靜態 CMOS 與偽 NMOS 邏輯

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的與規格對照

依 Lab 13 (PDF 第 55–57 頁) 比較靜態 CMOS 與偽 NMOS 反相器。步驟 1 保留 500 MHz 輸入並掃描 PMOS/NMOS 寬度比；步驟 2 改變尺寸與負載，量測最高可用頻率區間及其平均功率。另以 DC 掃描分離低準位誤差與靜態耗電。四個 netlist 共 116 個變體全部完成求解與量測。

2 電路與判定方法

兩種電路均以 NMOS 作下拉；CMOS 的 PMOS gate 接輸入，偽 NMOS 的 PMOS gate 固定為 0，使其持續導通。基準尺寸為 $W_n = 0.6\,\mu\text{m}$、$W_p = 0.9\,\mu\text{m}$、$L = 0.25\,\mu\text{m}$，負載 7 fF。寬度比掃描 0.25/0.5/1/1.5/3/6；尺寸 / 負載比較採 (1 倍,7 fF)、(2 倍,7 fF)、(1 倍,14 fF)、(2 倍,14 fF)。

本次以固定且明示的邏輯判準定義可用頻率：穩定後的低準位取樣值不超過 0.3 V、高準位不低於 0.7 V。先掃描 0.1–10 GHz，再把通過 / 不通過之間細化至 0.1 GHz。這是該取樣位置與負載下的頻率區間，不是所有接收器皆適用的元件額定頻率，也不是連續頻率軸上的精確最大值。

3 模擬設定與量測定義

本次使用獨立提供的 MOS 模型，電源為 1.0 V、溫度為 27 °C，並保留講義的電路拓樸及下列比較條件。1 V 是本次模擬設定，並非由公開模型文件確認的元件額定值；不能把講義舊製程的數值當成此次模型的驗收值。

模擬使用 HSPICE S-2021.09、RUNLVL=6。表格取自實際原生量測結果，圖形由實際列印數據重繪；每個變體都完整重設掃描參數及溫度，避免前一個變體的設定殘留。數值求解完成與量測成功，不等於已驗證製程可靠度。加密模型區塊的內部警告仍無法完整檢視。輸入每週期在 $0.25T$ 開始上升，rise/fall 參數各為 $0.01T$、高準位脈寬 $0.48T$；暫態共 12 週期，每週期列印 500 點。低準位在 $10.7T$、高準位在 $11.2T$ 取樣；功率對第 4 至第 12 週期積分平均。兩種電路使用獨立理想供應源，以 $P = -\overline{V_{DD} I(V_{DD})}$ 取得正的供應功率。

4 寬度比與靜態結果

下表為 500 MHz、尺寸 1、7 fF；功率單位為 μW。

W_p/W_n	CMOS V_L	Pseudo V_L	Pseudo V_H	CMOS P	Pseudo P
0.25	0.0000	0.0110	0.8140	3.700	7.823
0.5	0.0000	0.0232	0.9910	4.441	12.783
1	0.0000	0.0485	1.0000	4.810	21.706
1.5	0.0000	0.0755	1.0000	5.156	30.540
3	0.0000	0.1709	1.0000	6.138	56.405
6	0.0000	0.5860	1.0000	7.918	92.040

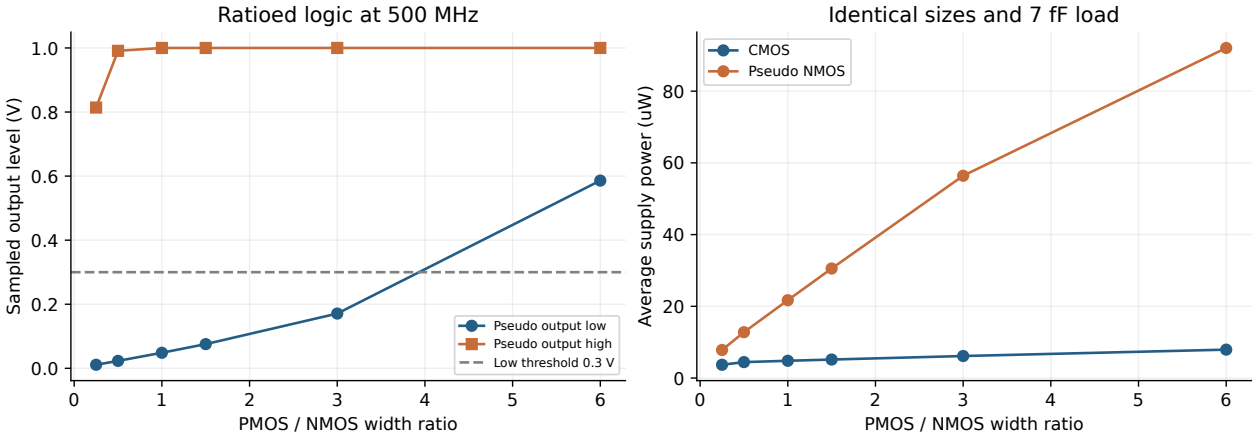


Figure 1: 持續上拉造成準位與功率對寬度比敏感；比值 6 的低準位不合格。

DC 輸入為 1 V 時，CMOS 輸出為 3.88 μV；偽 NMOS 為 0.07550 V，靜態供應電流為 54.548 μA。該電流是輸出被持續拉低時的值；平均靜態功率還要乘上相應輸入停留比例。

5 最高通過頻率與功率

下界為通過點，上界為相鄰不通過點；功率取下界實測值。

Size	Load (fF)	Logic	Pass / fail (GHz)	P (μW)
1	7	CMOS	3.0 / 3.1	25.302
1	7	Pseudo NMOS	3.8 / 3.9	50.583
2	7	CMOS	4.5 / 4.6	50.934
2	7	Pseudo NMOS	6.0 / 6.1	101.683
1	14	CMOS	1.8 / 1.9	24.942
1	14	Pseudo NMOS	2.2 / 2.3	50.658
2	14	CMOS	3.0 / 3.1	50.741
2	14	Pseudo NMOS	3.8 / 3.9	101.784

6 討論與問題回答

尺寸 1、7 fF 時，CMOS 通過到 3.0 GHz、3.1 GHz 不通過；偽 NMOS 通過到 3.8 GHz、3.9 GHz 不通過。加大尺寸可提高這個範圍，但也提高持續導通的電流；加倍負載則降低可用頻率。這個比較同時保留低準位與高準位判準，沒有因為偽 NMOS 擺幅較小就直接把任何小訊號擺動視為可用邏輯。

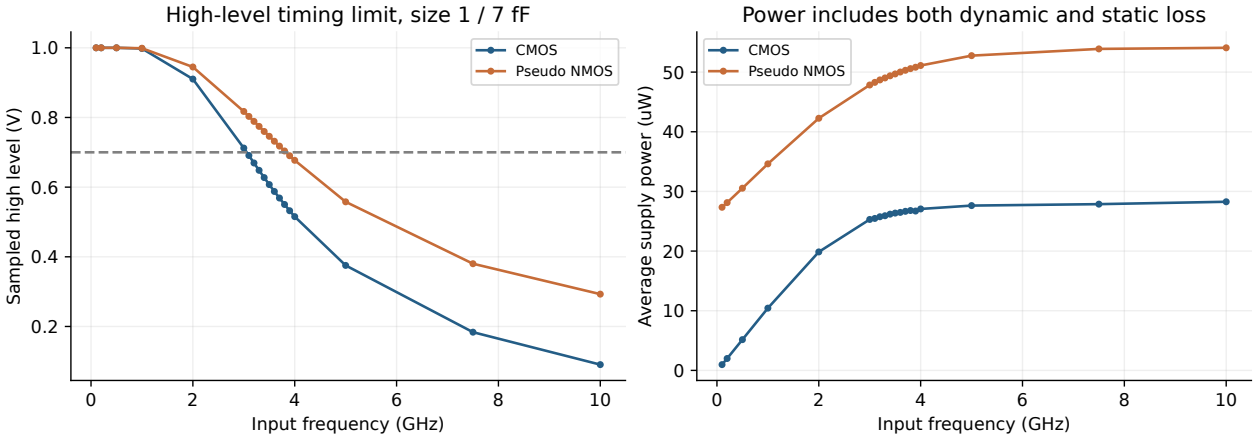


Figure 2: 尺寸 1、7 fF 的輸出高準位與平均功率；不合格頻率點仍保留以顯示失效。

對每週期一次充放電的近似，CMOS 動態功率為 fCV_{DD}^2；偽 NMOS 約為 $fCV_{DD}V_{swing} + \overline{I_{DC}}V_{DD}$。因此忽略其他項時，偽 NMOS 較省電的必要比較條件為 $\overline{I_{DC}} < fC(V_{DD} - V_{swing})$。這只是條件式，不保證高頻一定較省電。本次相同尺寸 / 負載下偽 NMOS 功率較大；超過邏輯判準後，功率趨平也不能稱為有效操作下的節能。

對二輸入 NAND/NOR，靜態 CMOS 各使用 4 個核心電晶體，偽 NMOS 使用 3 個；一般 n 輸入形式則約為 $2n$ 與 $n+1$，但實際面積仍取決於寬度、接點與佈線，這裡沒有版圖面積結論。偽 NMOS 的每個邏輯輸入只驅動下拉網路，可降低前級輸入負載；代價是 DC 通路、較高低準位及比例依賴。NAND 的串聯 NMOS 下拉在最差路徑仍須勝過常開 PMOS；NOR 可用單一 PMOS 取代串聯 PMOS 上拉，但高準位恢復速度仍受該上拉強度限制。以上為電路結構分析，並未另外宣稱 NAND/NOR 的實測速度排名。

7 可重現檔案

本實驗上傳下列 netlist；模型設定以註解標記保留，模型檔與其路徑均不隨報告上傳。執行前須在本機補入合法可用的模型設定。

- `01_ratio.sp`
- `02_frequency.sp`
- `03_dc_power.sp`
- `04_frequency_refinement.sp`

每一個變體的完整量測值位於本 lab 的 `results`，並附代表性波形 CSV、分析結果與規格對照清單。波形 CSV 最多保留 2501 個均勻取樣點；直接量測未降採樣。完整原始 listing 留在本機。