DIC15
製程角落與接面漏電

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的與講義對照

依講義 PDF 第 62–64 頁完成步驟 1 的 FF / TT / SS 延遲與功率比較，問題 1 的混合角落 ratioed logic 比較，以及問題 2 的反偏接面漏電比較。共 8 份網表、17 個實際分析。

本實驗依使用者選定的 CIC 0.18 µm、1.8 V 元件進行；講義原範例是 0.25 µm、2.5 V，因此結果不是原表格的數值重現。保留講義反相器尺寸 Wn/Wp/L = 0.6/1.8/0.25 µm，名義供應改為 1.8 V。1.98 V 與 1.62 V 為明列的正負 10% 教學角落條件；這不等同電壓可靠度認證。

2 方法與可重現資料

使用 HSPICE S-2021.09，所有分析完成且未回報 warning、error 或 failed measurement。輸入週期 4 ns、rise/fall 0.2 ns，輸出負載 10 fF；延遲使用第二次邊緣的半供應電壓交越，$t_p = (t_{pHL} + t_{pLH})/2$。功率為 4–12 ns 的平均電源輸入功率。FF、SS 各增加 1.8 V、25°C 的分析以分離製程變化。

網表 01–03 為 transient，04–08 為 DC。公開網表僅保留 `MODEL_SETUP_REQUIRED` 與角落名稱註解；模型內容及載入路徑不隨檔案發布，執行前須補入本機設定。所有圖由實際模擬資料繪製；`results/` 附逐案例 CSV、量測 JSON 與比較 CSV。

3 製程、電壓與溫度結果

Corner	V (V)	T (°C)	t_p (ps)	P (µW)
TT	1.8	25	87.110	11.946
FF	1.98	0	69.853	15.239
SS	1.62	115	159.081	10.150
FF	1.8	25	77.092	12.240
SS	1.8	25	129.262	12.232

合併角落的平均延遲依 FF、TT、SS 為 69.853、87.110、159.081 ps；功率為 15.239、11.946、10.150 µW，符合此組條件下快角落較快且較耗電的趨勢。但固定電壓與溫度時，SS 功率 12.232 µW 略高於 TT，顯示功率不能只按 fast/slow 標籤單調排序。輸入頻率、負載充放電與短路電流都會影響結果。

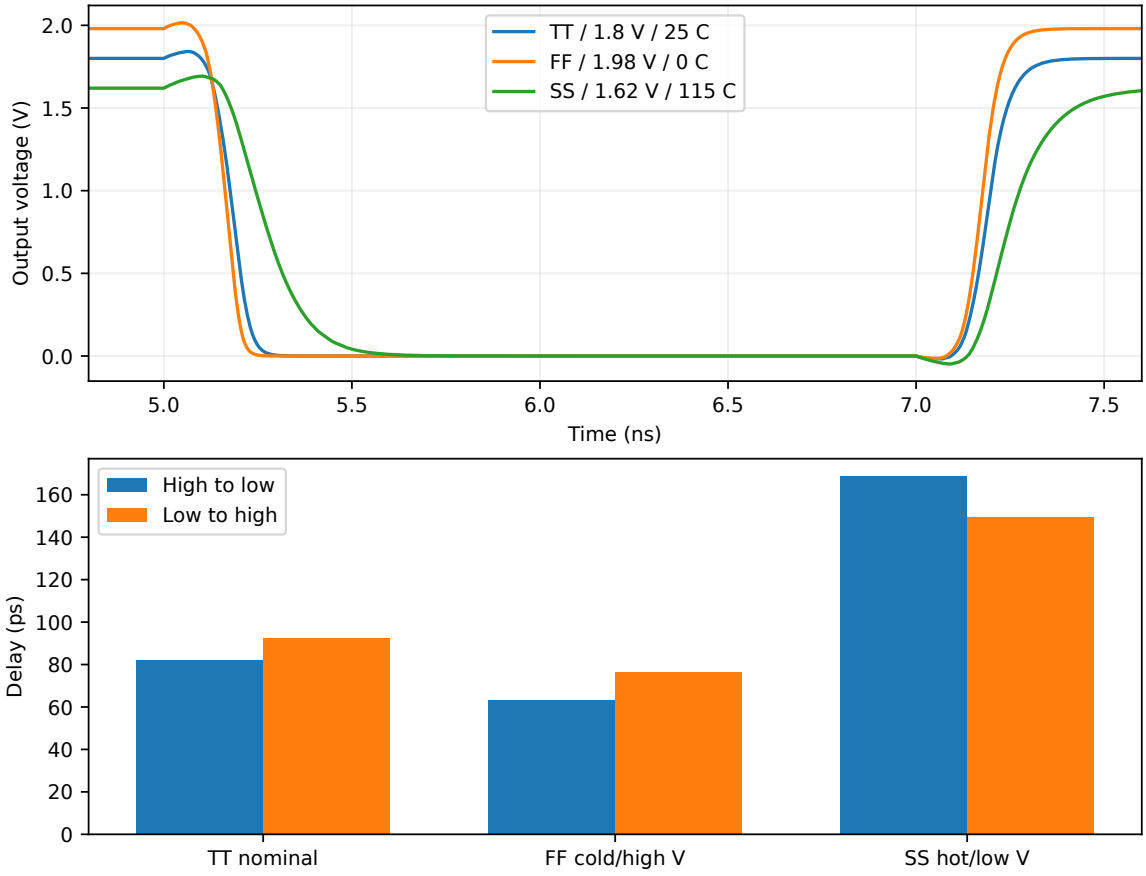


Figure 1: 前三個合併 PVT 案例的輸出與兩種傳播延遲。

4 問題 1：ratioed logic 的混合角落

Pseudo-NMOS 的 PMOS 永遠導通，尺寸 0.6/0.5 µm；NMOS 為 0.6/0.25 µm。低電位由上拉與下拉電流平衡決定，故需要檢查 SF、FS。下表為 1.8 V、25°C、輸入 1.8 V；靜態 CMOS 的低電位均接近 0，pseudo-NMOS 則保留可見的直流壓降及功耗。

Corner	V_{OL} (V)	P_{static} (µW)
TT	0.063495	87.209
FF	0.061252	102.027
SS	0.100317	62.364
SF	0.172730	101.363
FS	0.077670	93.937

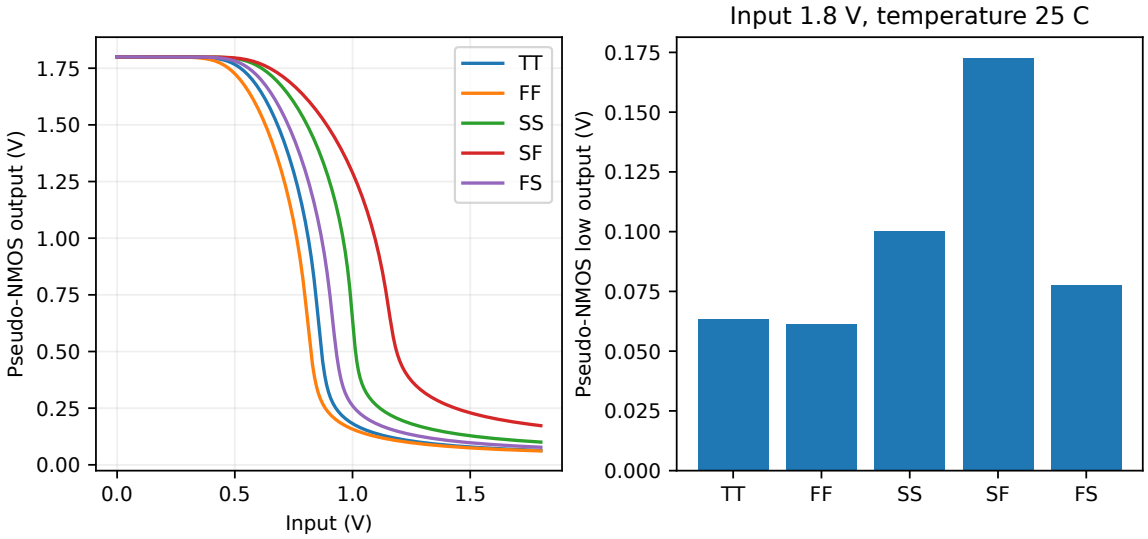


Figure 2: 混合角落造成 ratioed 電路低電位最差點改變。

本次 SF 的 VOL = 0.172730 V，高於 FF、TT、SS，因此僅檢查三個同向角落會漏掉此項最差結果。對靜態 CMOS 而言，ratio-less 並不代表 SF/FS 永遠不必驗證；切換點、占空比、雜訊容限或其他不對稱規格仍可能受混合角落限制。

5 問題 2：反偏接面漏電

另建 NMOS 與 PMOS，D、S、G 短接，使 $V_{DS} = V_{GS} = 0$，只反偏兩個 D/B、S/B 接面。每個接面面積 0.15 µm^2、周長 1.7 µm，反偏 1.8 V。量測 body 電流，分開列出兩接面總和；沒有把整個反相器的 off-state 電流誤稱為單一接面漏電。

採用 GMIN = GMINDC = 10^{-18} S，兩接面的數值導通貢獻為 $2(1.8)(10^{-18}) = 3.6 \times 10^{-18}$ A，從 raw 值明確扣除。另以 10^{-15} S 重跑 TT、25°C，扣除後 NMOS 與 PMOS 均回到相同數值；保留 raw 與校正值於 CSV。0°C 的 raw 值很小，數值導通占比不可忽略。

T (°C)	N (A)	P (A)
0	4.7115e-18	2.8546e-18
25	4.2894e-16	2.5988e-16
115	4.9026e-11	2.9704e-11

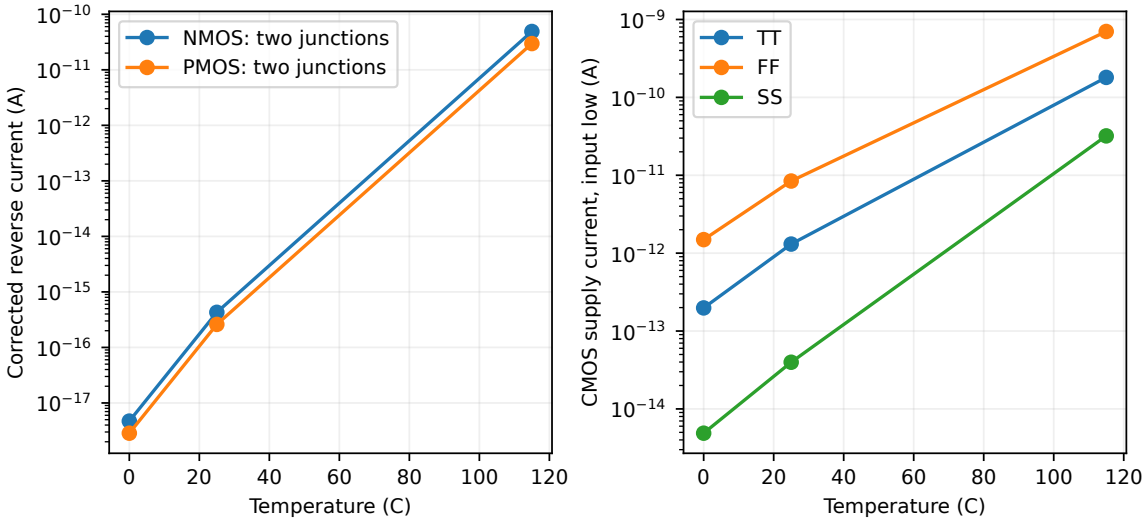


Figure 3: 左：校正接面漏電；右：反相器供應漏電，兩者不是相同量。

此模型在相同溫度及接面幾何下，TT / FF / SS 的隔離接面電流相同；溫度造成極大的變化。另一方面，反相器供應漏電會隨角落改變，例如 25°C、輸入低時 FF/TT/SS 分別為 8.429/1.308/0.03975 pA。故不能假設所有漏電機制都具有 FF > TT > SS 的相同排序。

6 結論與限制

已完成講義的角落延遲、功耗及兩個問題。結果僅對此模型、尺寸、負載與明列刺激成立；未宣稱原 0.25 µm 數值重現、完整 PVT 簽核、統計良率或版圖後模擬。沒有在本實驗改動其他 lab 的模型。