DIC16
傳輸電晶體與傳輸閘

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依講義 PDF 第 65–73 頁，重建 MOS/TG 充放電、六種傳輸鏈、直流電流路徑、浮接保持與傳輸閘全加器。比較的核心是通道截止造成的電位損失、串接 RC、回復器的負載代價與動態節點保持時間。

2 講義要求與對應測試

要求	網表編號與條件	狀態
步驟 1：表 16.1/16.2 六種充放電	01; 20 fF, 10 ns	已量測
步驟 2：六種四開關鏈與中間反相器	02; 0.2 ns edges	雙方向已量測
問題 1：電流隨輸出電位的路徑	03; DC 0–1 V	已量測
問題 2：微秒尺度 TG 保持	04; 25/115 C, 20 us	已量測
問題 3：全加器與兩輸出延遲	05; 8 vectors, 5 fF	8/8；延遲已量測

3 電路與推導

NMOS 傳高時 V_{GS} 隨輸出上升而減少，近似截止於 $V_o \simeq V_{DD} - V_T(V_{SB})$；PMOS 傳低則保留約 $|V_{TP}|$ 的殘餘電壓。Body effect 使門檻隨節點電位改變，因此不能直接用常數 V_T 把曲線當直線。TG 的 N/P 並聯互補傳高與傳低能力。

鏈 1/2 使用 PMOS，3/4 使用 NMOS，5/6 使用 TG；偶數鏈在第 2 與第 3 開關之間加入反相器，故輸入到輸出極性與奇數鏈相反。鏈 6 前兩個 PMOS 的 $L = 0.6\,\mu$m 按表 16.3 掃描頁可見數值實作，其餘如網表所列；此不對稱與掃描歧義保留，不擅自全部改為 $0.25\,\mu$m。

全加器用 TG 多工器表示圖 16.3 的邏輯，令 $P = A \oplus B$，則 $S = P \oplus C$、$C_{out} = \overline{P}B + PC$。Sum 與 Carry 各有一級輸出反相器；補數資料在 TG 前產生，以免把最後反相器的反相作用漏算。這是明列的邏輯等價 TG 實作，不把其延遲宣稱為掃描圖內部寄生的精確重現。

4 模擬設定與判讀方式

以提供的加密 MOS 模型、1.0 V 供應、25 °C 為基準。1.0 V 是教學測試條件，並非已核實的額定電壓；沒有把本次結果當作講義原製程或原供應電壓的重現。除網表另註，$W_n/W_p/L =$

0.6/1.8/0.25 μm，Bulk 接對應電源軌，輸出負載為 5 fF。傳輸閘與弱回授器件的例外尺寸均在網表明列。

使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64、`RUNLVL=6`、`ACCURATE` 及 `WARNLIMIT=100`。每份網表的主分析與 `.alter` 均完成，沒有 error 或 failed measurement；但模擬器仍回報加密區塊的警告被隱藏，因此不能宣稱模型無警告或警告無害。`.tran` 的列印間隔不是固定積分步長；求解器使用自適應步長。本次沒有把有限的掃描範圍當作完整製程認證。

除非另註，功能診斷以低電位 $V \le 0.2$ V、高電位 $V \ge 0.8$ V 判定；這是本報告公開採用的判讀規則，不是講義給定的數值門檻，也不是已萃取的接收器雜訊容限。取樣正確不能排除取樣間毛刺。所有圖均由實際輸出資料重繪；`results/` 保存逐案例波形、量測與衍生比較 CSV。

公開網表不含模型載入路徑；模擬時在本機副本加入模型設定，模型本體不在交付資料內。網表檔名的前兩位數對應下表編號，各檔可獨立執行。

5 結果

5.1 端點電位與鏈延遲

路徑	10 ns 電位 (V)
PMOS charge	1.000001
PMOS discharge	0.347873
NMOS charge	0.642986
NMOS discharge	0.000004
TG charge	1.000003
TG discharge	0.000004

鏈	輸入上升延遲 (ns)	輸入下降延遲 (ns)
1	5.2722	0.6198
2	3.1878	2.3384
3	0.2843	1.9191
4	1.1735	1.4468
5	0.4430	0.9402
6	0.7254	1.1440

延遲是輸入與對應輸出 50% 交點之差，偶數鏈依反相極性選取輸出方向。PMOS 鏈 1 的上升延遲 5.2722 ns 對中點回復後的鏈 2 為 3.1878 ns；但鏈 2 的另一方向反而變慢。因此中間反相器不是每一方向都必然加速。

5.2 直流電流與動態保持

例如輸出 0.5 V 時，NMOS 充電/放電電流為 3.0819/189.9322 μA，PMOS 為 103.8178/3.2356 μA，直接解釋兩者相反的弱傳輸方向。浮接節點滿足 $C\,dV/dt = -I_{\mathrm{net}}(V,T)$；保持時間需要按實際可接受電位定義。

溫度 (C)	初始 (V)	5 us (V)	20 us (V)	至 0.8 V (us)
25	1.0372	0.8926	0.6496	9.868
115	1.0385	0.5252	0.0001	2.076

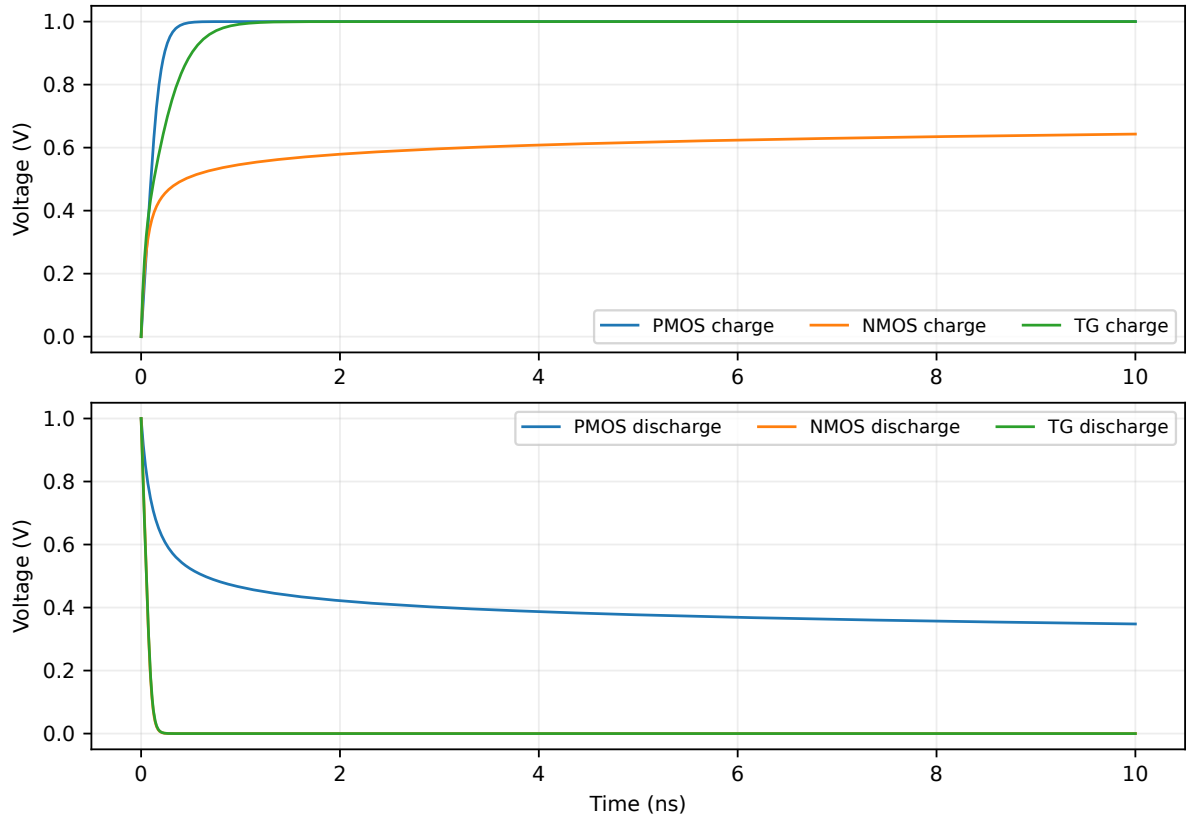


Figure 1: 六種初始電容充放電；單一 MOS 的弱傳輸方向未達完整電源軌。

若系統浮接時間為半個週期，可用表中 $t_{0.8}$ 估算 $f \gtrsim 1/(2t_{0.8})$；實際刷新還須保留餘量，且取決於讀取門檻、負載及溫度。這不是由單次測試得到通用最小時脈頻率。

5.3 全加器

ABC	預期 S/C	Sum (V)	Carry (V)
000	0/0	0.00000	0.00000
001	1/0	1.00000	0.00000
010	1/0	1.00000	0.00000
011	0/1	0.00000	1.00000
100	1/0	1.00000	0.00000
101	0/1	0.00000	1.00000
110	0/1	0.00000	1.00000
111	1/1	1.00000	1.00000

8 種輸入均得到正確穩態邏輯。選取 A=0、B=1、Cin 在 30 ns 上升的單一敏化轉換，Sum 下降延遲為 171.814 ps，Carry 上升為 177.449 ps；這是指定向量下的兩條路徑，並非全向量最壞延遲。

6 討論、差異與尚未證實的範圍

原資料作為參考，實作按講義逐項建立獨立 testbench，補足直流路徑、保持時間與完整真值表。充放電初始條件、負載和串接極性均顯式列出。單 MOS 的有限時間端點不能直接當作精確門檻萃取；TG 仍有有限電阻、寄生耦合及漏電。CSV 可用於重算門檻及延遲。

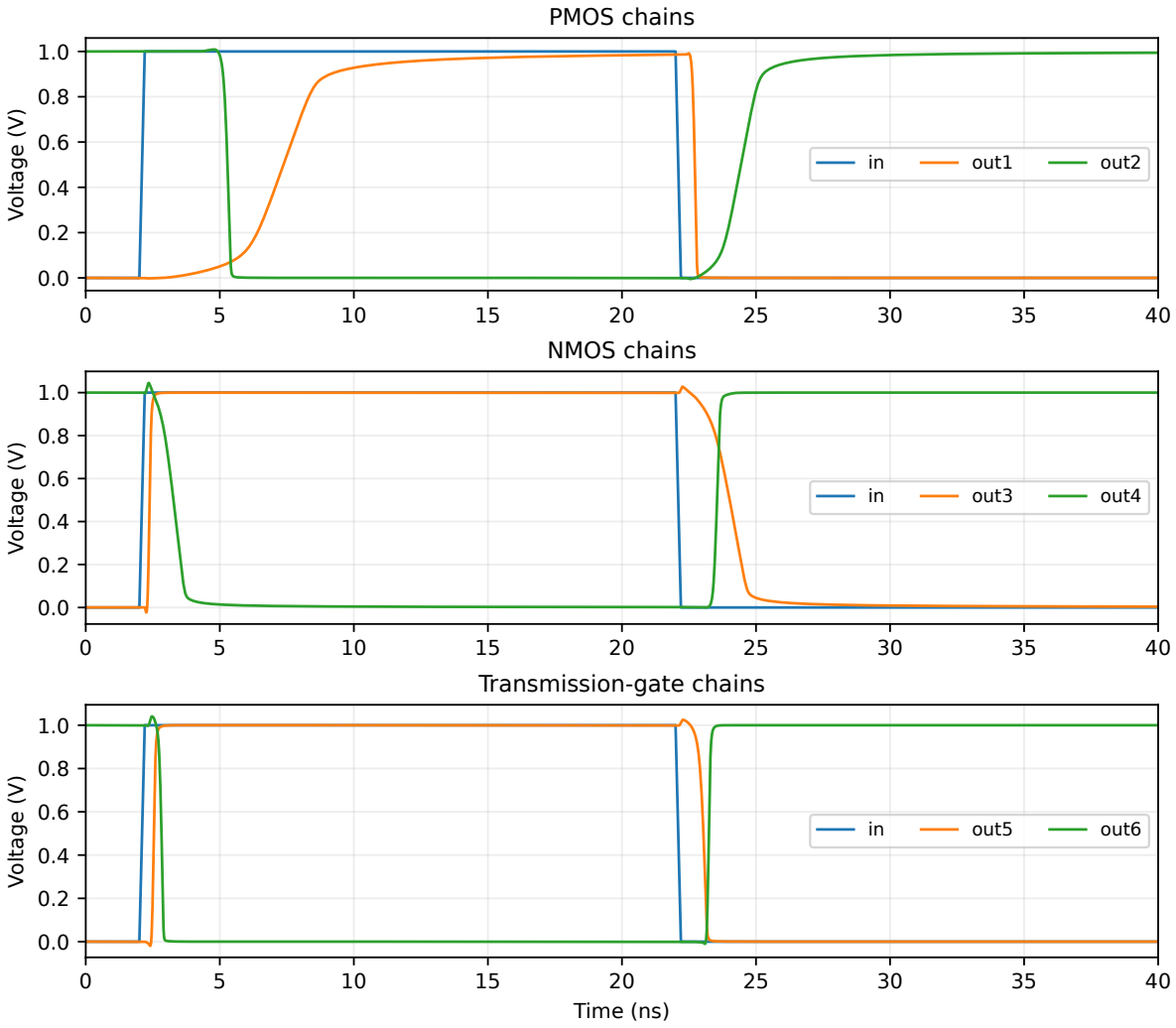


Figure 2: 六鏈完整輸入與輸出波形；含中間反相器的鏈輸出極性不同。

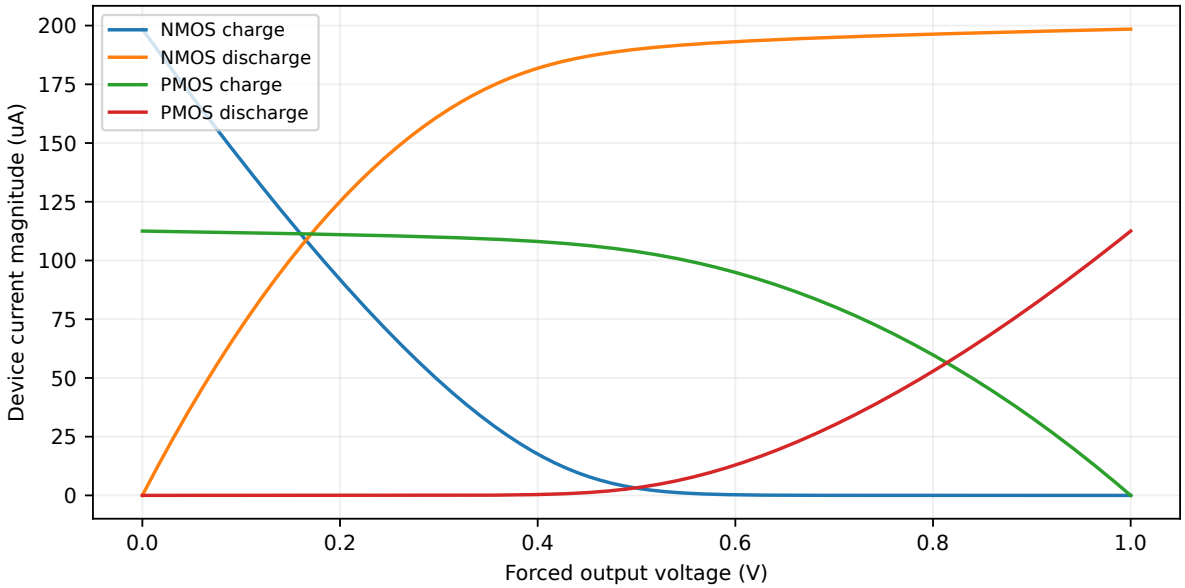


Figure 3: 把輸出強制掃描 0–1 V，呈現四個單 MOS 的充放電電流路徑。

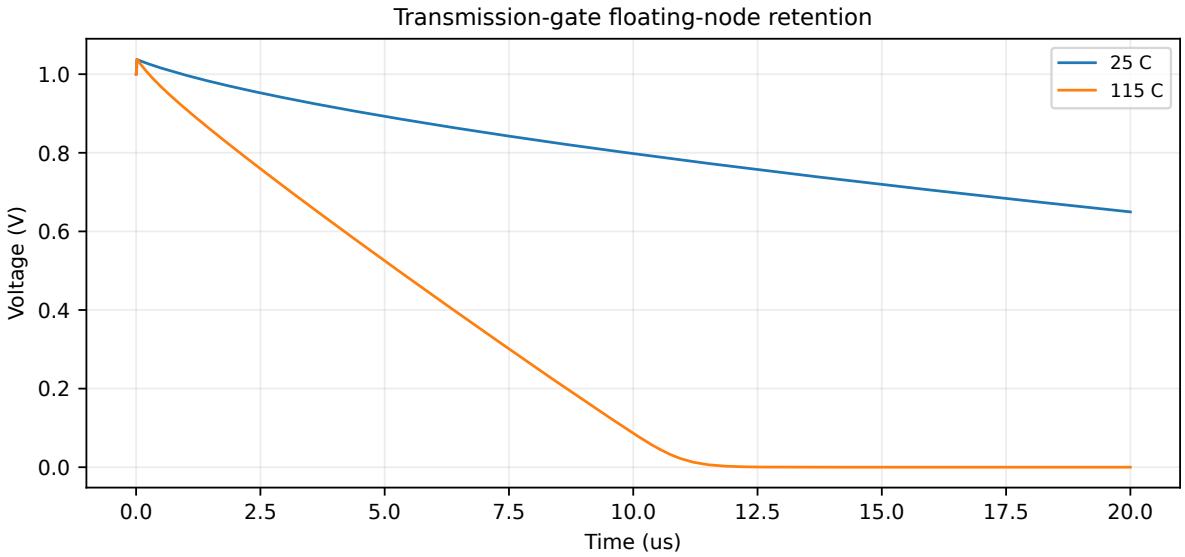


Figure 4: TG 關閉後的 20 fF 節點保持；起始略高於 1 V 是時脈耦合。

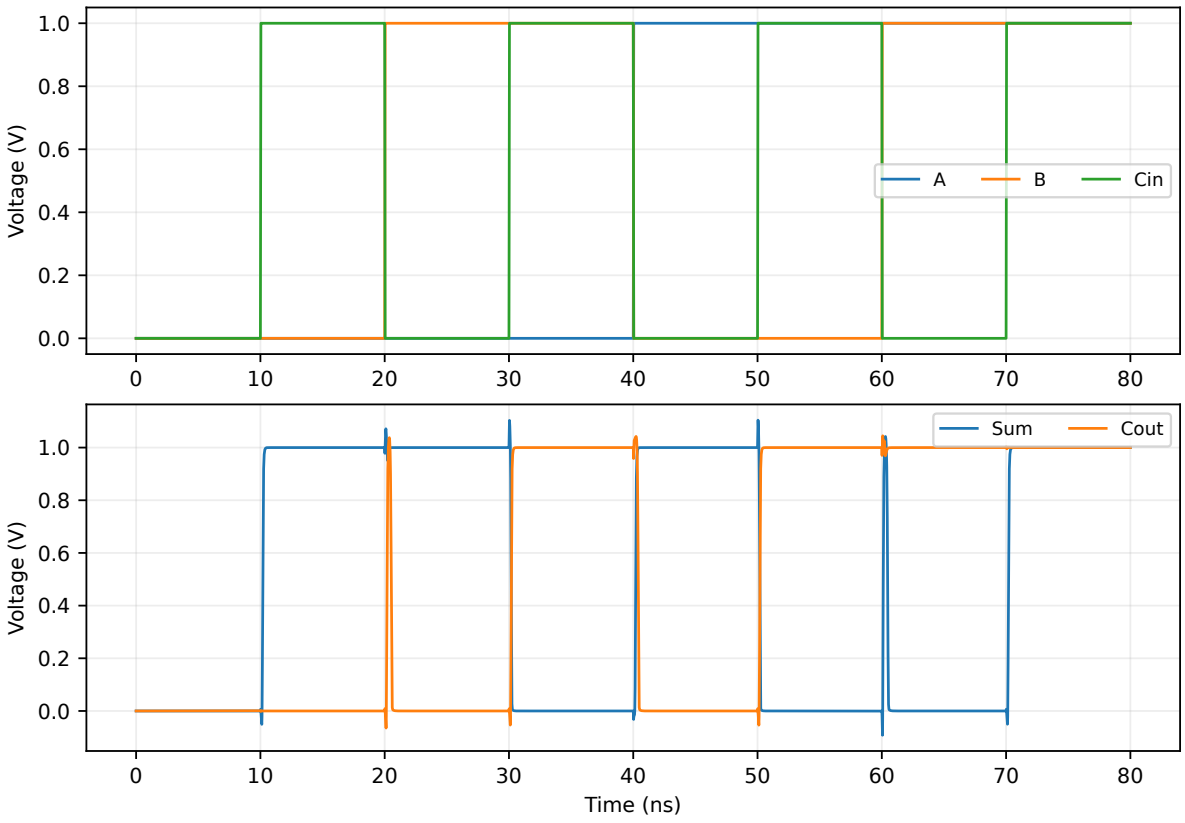


Figure 5: 全加器 8 個輸入向量與 Sum/Carry 輸出。