DIC19
電源 IR 壓降與去耦電容

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依講義 PDF 78–80 頁重建 Lab 19 的電源 IR drop 與 decoupling capacitor 比較，回答電流峰值與電容成本。

2 Spec 對照

S 表示已執行模擬檢查，D 表示分析與討論。

要求與 PDF 頁碼	對應 deck / 檢查	狀態
圖 19.1 四級負載、兩個 1 歐姆電阻 (78,80)	D01/C0	S
觀察內外電源、地與 R1/R2 電流 (78,80)	D01; printed traces	S
10pF/100pF/1nF 比較 (79–80)	D01/C1–3	S
電流峰值、代價與使用時機 (80)	Results/discussion	S+D

3 電路與設計推導

四級 inverter 的倍數依序為 30、60、180、540，單位 $W_p/W_n/L = 3.6/1.8/0.25\,\mu$m。外部電源與內部 VDD、內部地與全域地之間各串 1 Ω；最後一級另接 10 fF 到內部地。去耦電容接在內部 VDD 與內部地間，不是接外部理想電源。未加電容以 10^{-21} F 近似。

$$\Delta V_R = IR, \qquad i_C = C\, d(V_{DD,int} - V_{GND,int})/dt.$$

這是集中 RC 的電源模型，沒有由版圖萃取金屬線或封裝電感。

4 模擬設定

模型由使用者於本機另行提供；採 1 V、27 °C 的教學適配條件，不把講義舊製程的 2.5 V 數值視為本次通過門檻。使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09、`accurate`、`runlvl=5`，由實際`.print/.measure` 數據繪圖。每個`.alter` 重設全部基準參數與溫度。所有案例皆完成，無 error 或 failed 量測；這不代表完全沒有模型或收斂提示。公開 netlist 僅保留 `* MODEL_SETUP_REQUIRED` 註解，不附模型路徑。完整數據位於該 lab 的 `results/`，大型資料依

deck 分檔，由 `simulation_data.json` 索引。本 lab 為一份 deck、四案例。輸入 0–1 V、50 ps 邊緣，1 ns 延遲，2 ns 高準位、4 ns 週期；模擬 20 ns，最大步距 2 ps。摘要以 4–20 ns 的同一觀察窗量測。

5 結果與規格檢查

C	$V_{rail,min}$	$\Delta V_{rail,pp}$	$I_{R1,pk}$	$I_{R2,pk}$	P_{avg}
0	0.93453	63.350	32.734	32.738	9.923
10 pF	0.93486	62.301	32.570	32.573	9.930
100 pF	0.94510	50.913	27.447	27.449	9.975
1 nF	0.96779	23.425	17.507	17.283	9.520

表中最小 rail 電壓單位 V，rail 峰峰值單位 mV，電流單位 mA、平均功率單位 mW。無去耦時最小差動電源約 0.93453 V；1 nF 時約 0.96779 V。R1 峰值從 32.734 mA 降至 17.507 mA；R2 也有相同趨勢。10 pF 改善很小，顯示電容需相對於負載切換電荷才有意義。

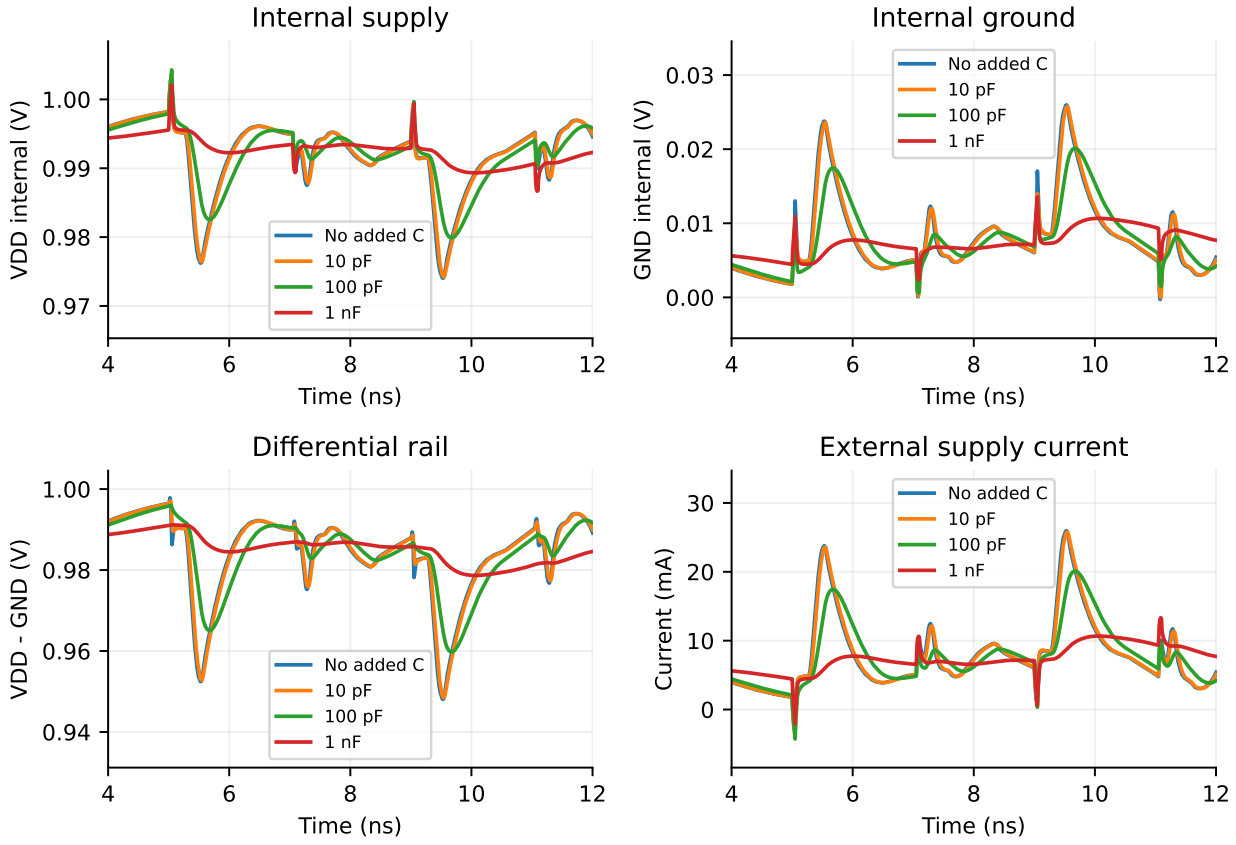


Figure 1: 實際電源、地、差動電源與供應電流；放大顯示 4–12 ns，摘要使用完整 4–20 ns。

6 討論

電容在快速切換時就近供應 / 吸收電荷，外部電阻支路的瞬時電流較平滑，因此峰值壓降降低；它不會消除平均 DC 的 IR drop。電容越大，瞬態供電越穩，但佔用實體面積，增加充電與啟動時間，且真實電容有漏電、ESR/ESL 與製造限制。此處沒有用理想電容數字推估實體面積。

是否需要去耦應由允許的電源雜訊、最大同步切換電流與電源阻抗決定。可先改善電源線阻抗或錯開切換；對快速且局部的大電流負載再評估電容。表中的平均功率只是有限觀察窗，不能從較小的供應峰值推論能量消耗一定下降；電容充放電與初始條件也會影響平均值。

7 結論

四種電容條件與兩條電源支路皆已實際模擬。1 nF 明顯減小差動 rail 波動，但不等於電源電位完全固定，也不構成實體電源完整性簽核。