DIC25
動態邏輯的非理想效應

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依講義 PDF 第 99–106 頁完成九項動態邏輯實驗：charge sharing、外加與寄生耦合、漏電、三種修復方式與 500 MHz 功耗比較。

2 講義要求與對應測試

要求	網表編號與條件	狀態
步驟 1：NAND charge sharing	01; A rises, B=0	已量測
步驟 2–4：CC 掃描、翻轉、移至輸出	02; 5–50 fF	門檻範圍已觀察
步驟 5–6：NAND 上/下管寄生耦合	03; intrinsic coupling	已量測
步驟 7：長評估期漏電	04; 20 us, 25/115 C	已量測
步驟 8：常開/回授 keeper	04/05/06; 500 MHz	保持、sharing、功耗
步驟 9：內部節點預充	04/05	sharing 與漏電分辨

3 電路與推導

動態 NAND 在低 clock 預充，高 clock 評估。為使實驗可重現，輸出與串接內部節點各加入 5 fF，並保留 MOS 本身寄生。忽略損失的兩電容均分估算為 $V_f = (C_Y V_{Y0} + C_X V_{X0})/(C_Y + C_X)$，但真實開關會受門檻、body effect、初始電位與 feedthrough 限制，不能要求模擬精確等於理想均分值。

外部 aggressor 的快速電壓變化近似產生 $\Delta V_Y \simeq C_C \Delta V_A/(C_Y + C_C)$。驅動中 inverter 輸出有低阻回復路徑，浮接動態節點則可能保留錯誤電荷。keeper 使用 $W/L = 0.3/2\,\mu$m 的弱 PMOS；內部預充 PMOS 為 $0.6/0.25\,\mu$m。

4 模擬設定與判讀方式

以提供的加密 MOS 模型、1.0 V 供應、25 °C 為基準。1.0 V 是教學測試條件，並非已核實的額定電壓；沒有把本次結果當作講義原製程或原供應電壓的重現。除網表另註，$W_n/W_p/L = 0.6/1.8/0.25\,\mu$m，Bulk 接對應電源軌，輸出負載為 5 fF。傳輸閘與弱回授器件的例外尺寸均在網表明列。

使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64、`RUNLVL=6`、`ACCURATE` 及 `WARNLIMIT=100`。每份網表的主分析與 `.alter` 均完成，沒有 error 或 failed measurement；但模擬器仍回報加密區塊的警告被隱藏，因此不能宣稱模型無警告或警告無害。`.tran` 的列印間隔不是固定積分步長；求解器使用自適應步長。本次沒有把有限的掃描範圍當作完整製程認證。

除非另註，功能診斷以低電位 $V \le 0.2$ V、高電位 $V \ge 0.8$ V 判定；這是本報告公開採用的判讀規則，不是講義給定的數值門檻，也不是已萃取的接收器雜訊容限。取樣正確不能排除取樣間毛刺。所有圖均由實際輸出資料重繪；`results/` 保存逐案例波形、量測與衍生比較 CSV。

公開網表不含模型載入路徑；模擬時在本機副本加入模型設定，模型本體不在交付資料內。網表檔名的前兩位數對應下表編號，各檔可獨立執行。

5 結果

未接輸出 inverter 的基本 sharing 案例中，Y 從 1.172805 V 降到 0.701010 V，下降 0.471795 V；內部 X 為 0.622395 V。起始超過 1 V 來自 clock feedthrough，並非把供應電壓提高。比較修復方式時另用完全匹配的 inverter 負載，因此那組的原始下降量不同，不能與此基準混算。

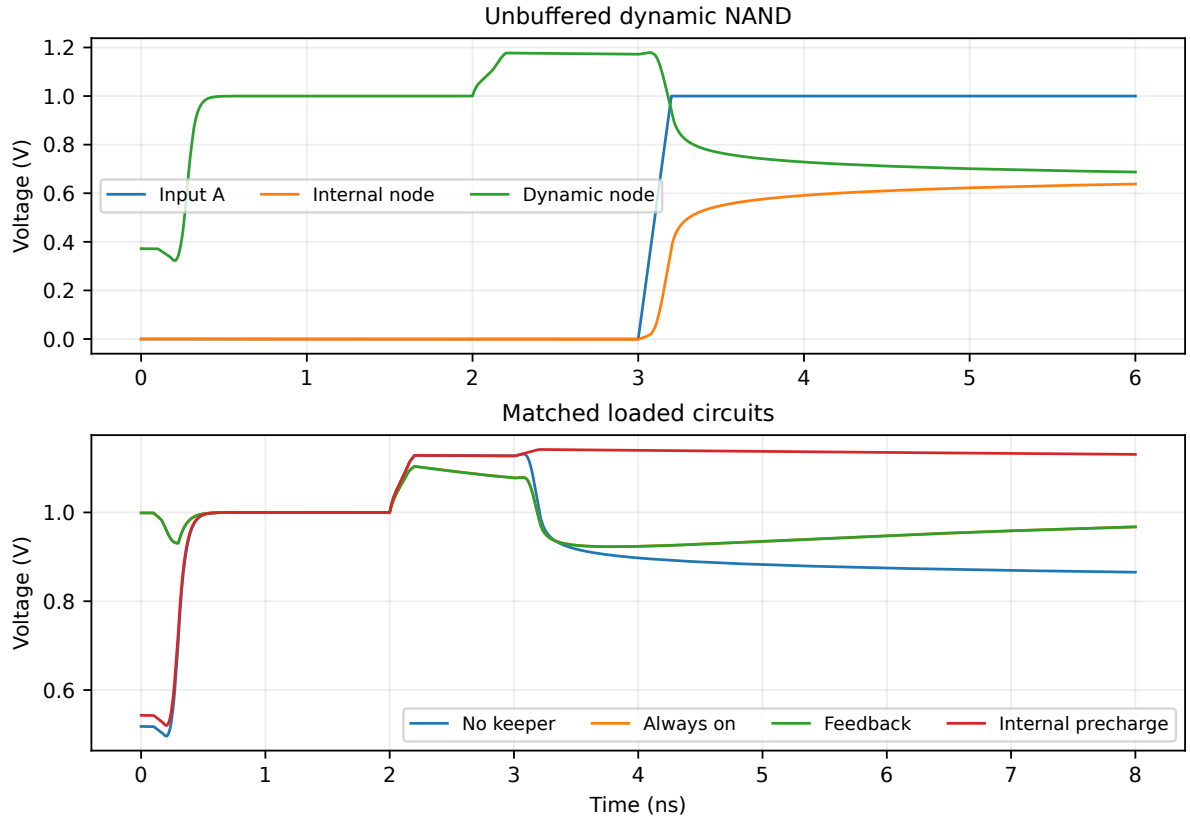


Figure 1: 基本 sharing 與同負載的三種修復比較。

耦合 (fF)	動態 Y (V)	inverter 輸出 (V)	直接耦合輸出最低 (V)
5	0.8277	0.0000	-0.2632
10	0.6555	0.0026	-0.4427
15	0.5511	0.0221	-0.5547
20	0.4845	0.2850	-0.6161
30	0.4027	0.9760	-0.6562
50	0.2859	0.9985	-0.6843

CC=20 fF 時後級輸出為 0.284995 V，已落入本報告保守的不確定區；30 fF 時為 0.976020 V，形成明確錯誤高。以 0.5 V 作接收器判讀，轉換落在 20–30 fF 間。相同 30 fF 直接耦合 inverter 輸出會短暫降至 -0.656 V，但於 6 ns 回到約 0 V。這只是該測試窗的恢復，並非尖峰對任何接收器都無害。

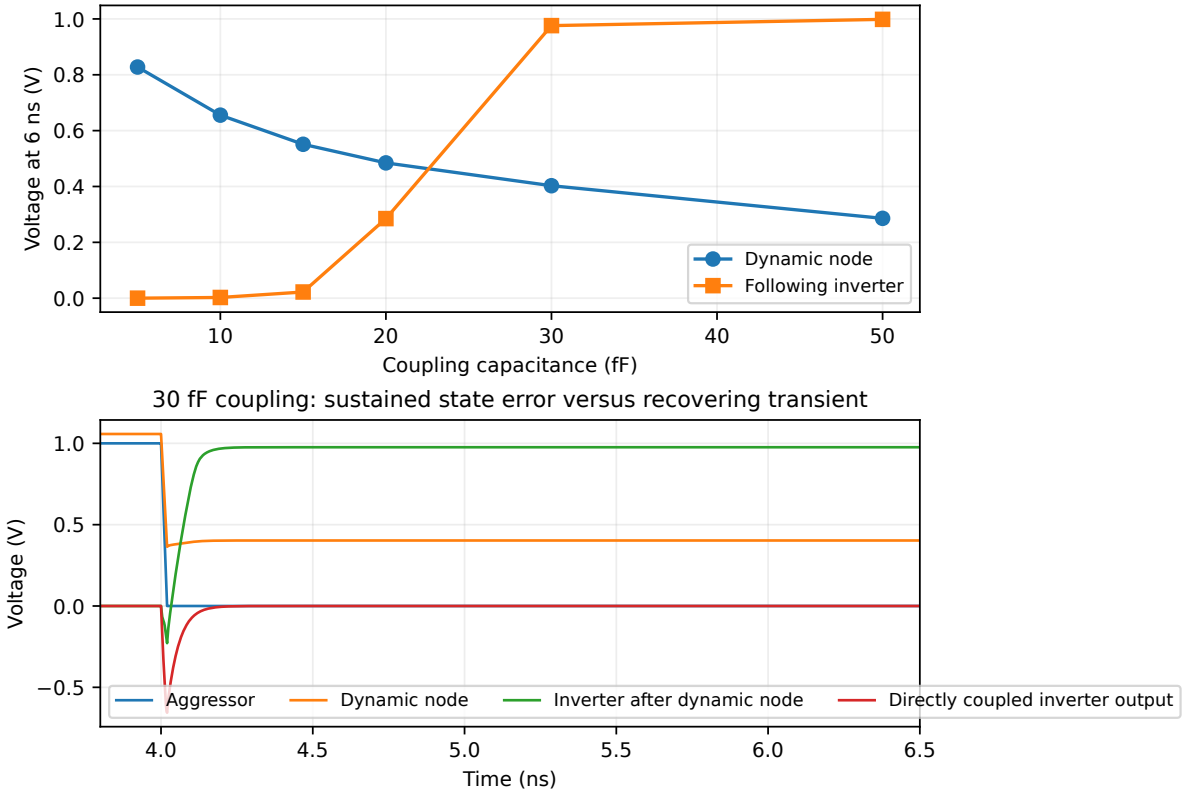


Figure 2: CC 掃描與 30 fF 代表波形；區分持續錯誤與可回復尖峰。

NAND gate 位置	耦合前 (V)	耦合後 (V)	下降 (V)
upper	1.13912	0.94524	0.19388
lower	1.12564	1.07639	0.04925

不加入外部 CC、只保留器件寄生時，上 NMOS gate 耦合到 Y 的下降為 0.193876 V，下 NMOS 為 0.049251 V。這支持 gate/source/drain 位置與中間節點屏蔽會改變耦合，不是所有相同邏輯輸入 pin 都有相同類比敏感度。

方式	sharing 下降 (V)	25 C 最終 (V)	115 C 最終 (V)
None	0.24463	0.53783	0.66294
Always on	0.14851	0.99896	0.99702
Feedback	0.14830	0.99896	0.99702
Internal precharge	-0.01016	0.58577	0.70663

常開與回授 keeper 將長保持電位維持在約 0.997–0.999 V；內部預充有效抑制 sharing，但並未提供評估期持續補電。未修復節點在 115 C 的最終值反而高於 25 C，顯示此模型與偏壓下淨電流由多個路徑決定；不可把結果改寫成溫度越高必然掉得越快。20 us 內此案例沒有觀察到完整 inverter 邏輯翻轉。

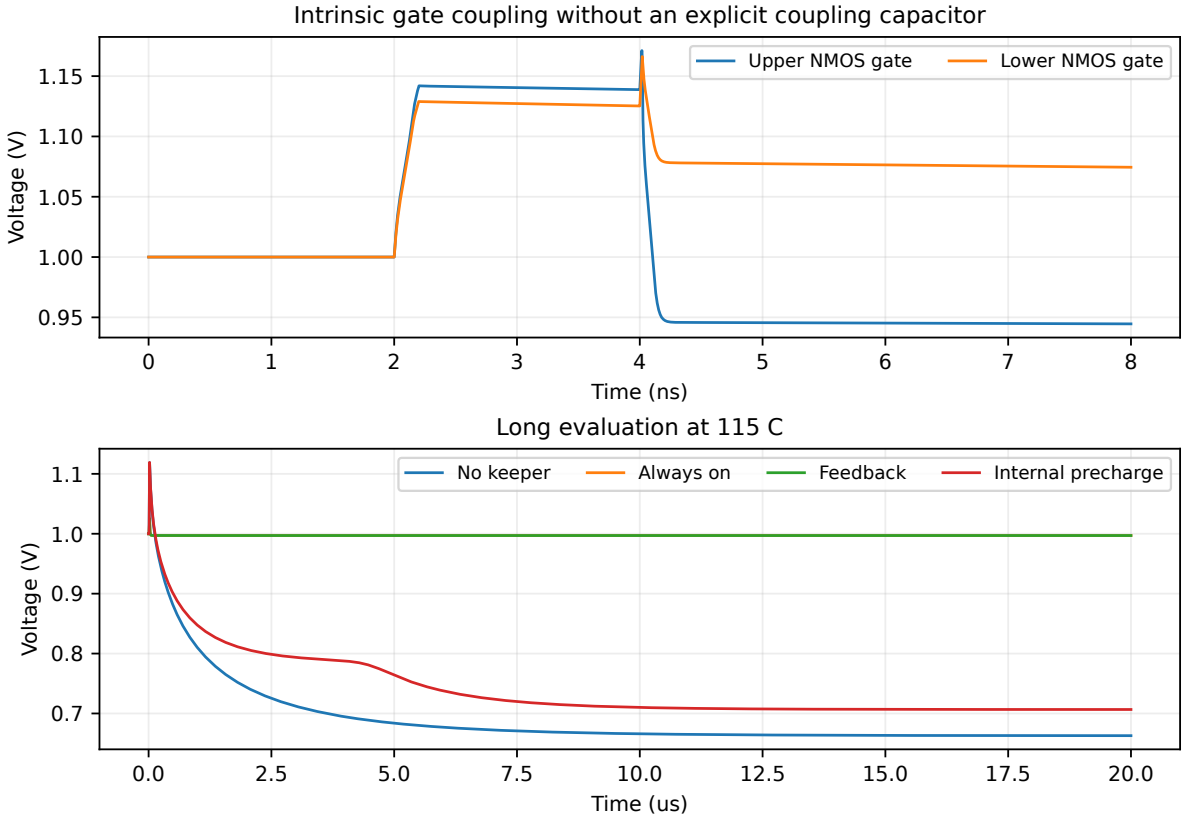


Figure 3: 上圖比較器件寄生耦合；下圖比較 115 C、20 us 保持。

頻率 (MHz)	常開功率 (uW)	回授功率 (uW)	常開評估 (uA)	回授評估 (uA)
500	16.1263	16.5449	9.9347	8.2381
50	2.4854	1.6582	1.8482	0.6664

6 討論、差異與尚未證實的範圍

500 MHz 時回授平均功率 16.5449 μW 略高於常開 16.1263 μW，不能強行宣稱回授必然較省電。其評估期電流較低，但整週期平均還包含動態充放電、延遲及切換競爭；50 MHz 時回授平均功率才降至 1.6582 μW，低於常開 2.4854 μW。功率平均取 $2T$–$10T$，評估電流取 $8.7T$–$8.9T$。九項觀察均有對應測試，未把講義的定性解釋當作硬性數值 pass/fail。

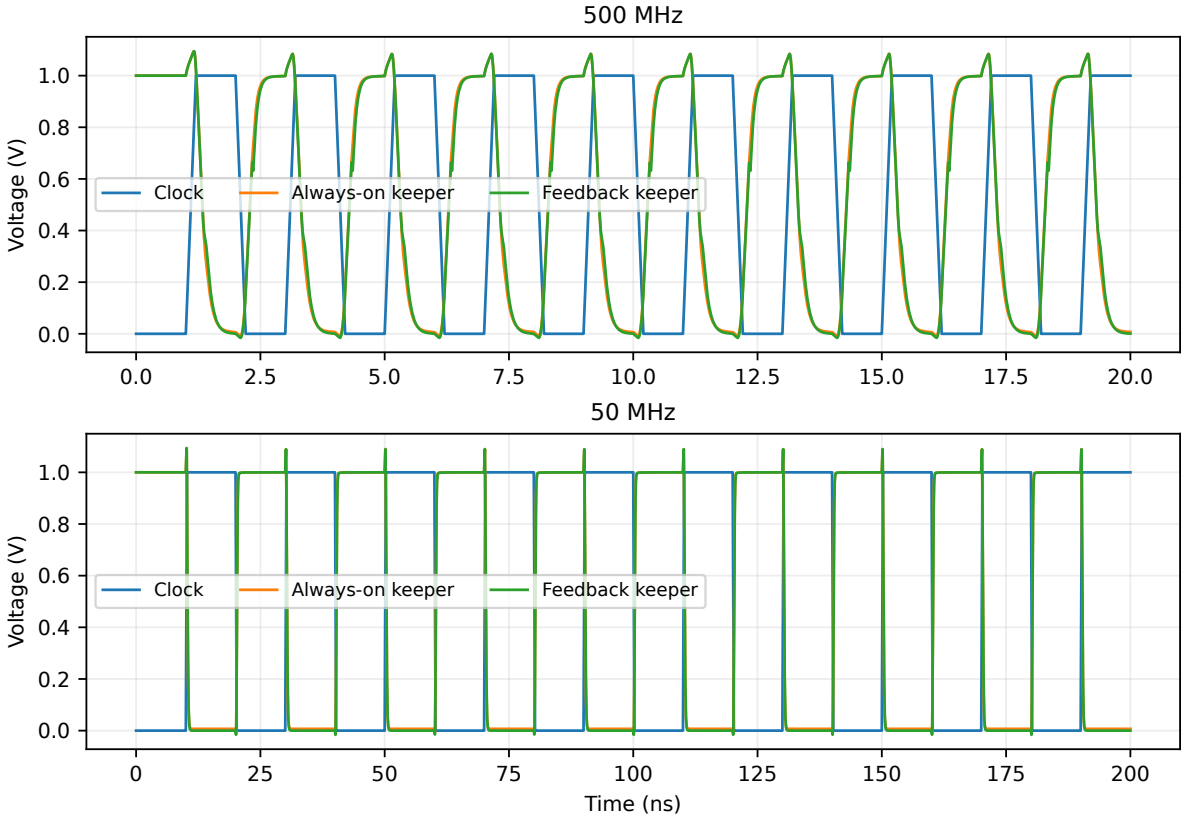


Figure 4: 保留講義 500 MHz，另加 50 MHz 作較充分建立的對照。