DIC28
單相時脈序向電路

依講義規格重寫之實驗報告

17 October 2026

中文版
HSPICE S-2021.09 | 模型庫另行提供

1 目的

依講義 PDF 第 115–118 頁比較完整與簡化單相 latch、double N/P clocked inverter，以及完整/縮減第一級的兩級 DFF 鏈。另加資料於相位中途改變的測試，驗證題目所問限制。

2 講義要求與對應測試

要求	網表編號與條件	狀態
步驟 1：圖 28.1 a/c、b/d 比較	01; independent copies	波形與差異已量測
步驟 2：double N/P inverter 保持	02; data changes while held	保持窗已量測
問題 1：P/N latch 組 DFF 串兩級	03; 0.2/1 ns clock edges	規律資料已量測
問題 2：去除第一級、限制與內部點	03/04; periodic and hazard data	反例已保留

3 拓樸與預期行為

圖 28.1(a)/(b) 的第二級為完整 clocked inverter；(c)/(d) 移除在相應動態節點狀態下多餘的互補 clock 元件。完整 DFF 由 P section 再接 N section，共四個反相級；縮減版去掉第一級後為三個反相級，單級輸出極性相反。串兩級時需按各自的反相數建立預期值，不能直接把第一級輸出波形逐點相減。

單相架構省去外部兩相時脈，但不代表每個內部節點都成為靜態記憶。動態預充/評估節點可能只允許一個方向的轉換；完整結構與縮減結構對輸入在相位內的變動容忍也不相同。

4 模擬設定與判讀方式

以提供的加密 MOS 模型、1.0 V 供應、25 °C 為基準。1.0 V 是教學測試條件，並非已核實的額定電壓；沒有把本次結果當作講義原製程或原供應電壓的重現。除網表另註，$W_n/W_p/L = 0.6/1.8/0.25\,\mu$m，Bulk 接對應電源軌，輸出負載為 5 fF。傳輸閘與弱回授器件的例外尺寸均在網表明列。

使用 PrimeSim HSPICE S-2021.09 win64、`RUNLVL=6`、`ACCURATE` 及 `WARNLIMIT=100`。每份網表的主分析與 `.alter` 均完成，沒有 error 或 failed measurement；但模擬器仍回報加密區塊的警告被隱

藏，因此不能宣稱模型無警告或警告無害。`.tran` 的列印間隔不是固定積分步長；求解器使用自適應步長。本次沒有把有限的掃描範圍當作完整製程認證。

除非另註，功能診斷以低電位 $V \le 0.2$ V、高電位 $V \ge 0.8$ V 判定；這是本報告公開採用的判讀規則，不是講義給定的數值門檻，也不是已萃取的接收器雜訊容限。取樣正確不能排除取樣間毛刺。所有圖均由實際輸出資料重繪；`results/` 保存逐案例波形、量測與衍生比較 CSV。

公開網表不含模型載入路徑；模擬時在本機副本加入模型設定，模型本體不在交付資料內。網表檔名的前兩位數對應下表編號，各檔可獨立執行。

5 結果

配對	最大取樣電位差 (V)
1-3	0.174150
2-4	0.043550

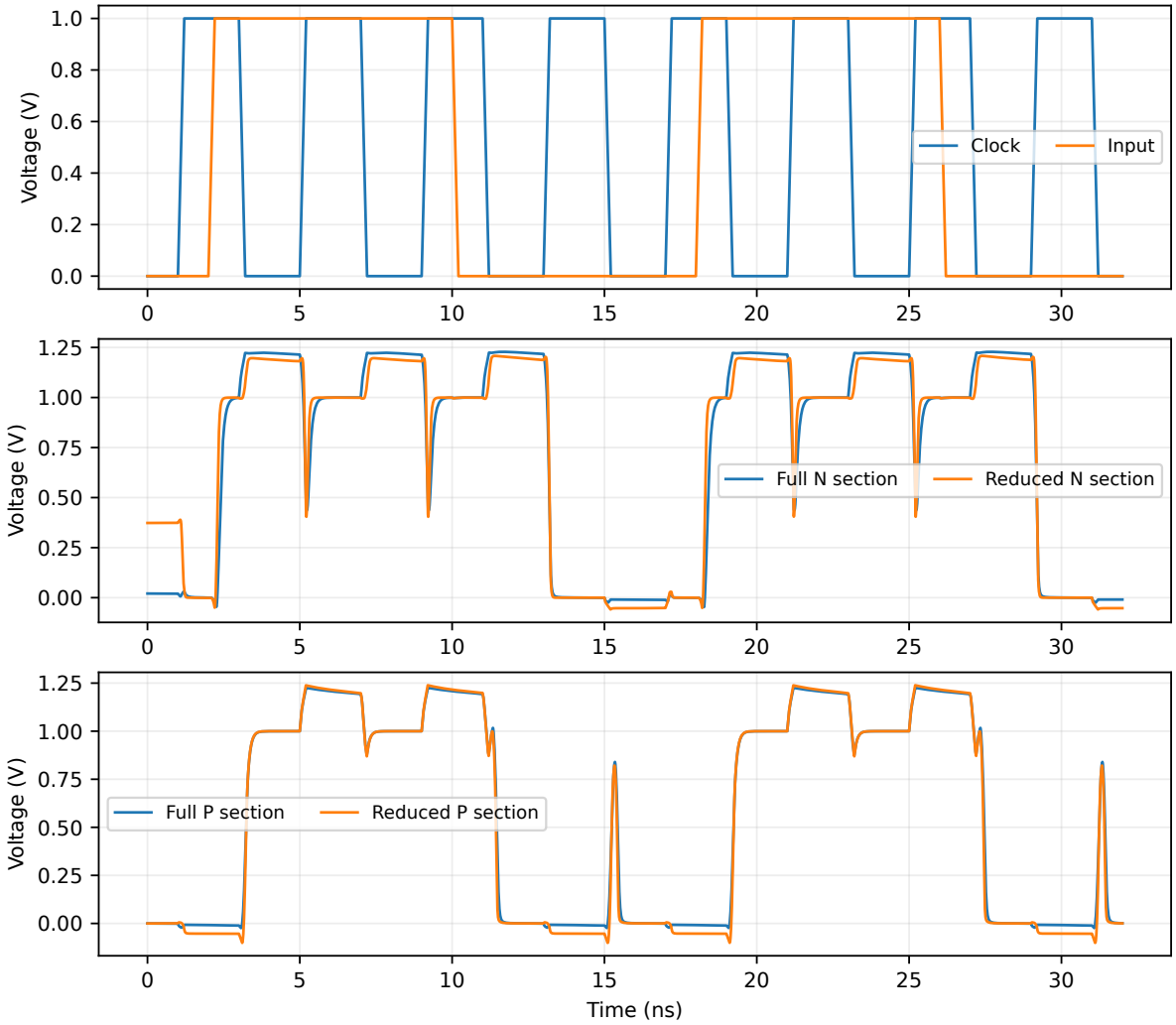


Figure 1: 完整與簡化 latch 的配對；邏輯相符不代表類比波形完全一致。

6 個取樣時點的配對邏輯相同，N section 最大差 0.174150 V，P section 為 0.043550 V。部分高電位超過 1 V、低電位略低於 0 V，來自浮接節點與 clock feedthrough；這些電位不應裁切成理想 0/1 後再聲稱兩者相同。

雙 inverter	保持窗最小 (V)	最大 (V)	變動幅度 (V)
n	-0.052238	-0.038262	0.013977
p	1.185680	1.214528	0.028848

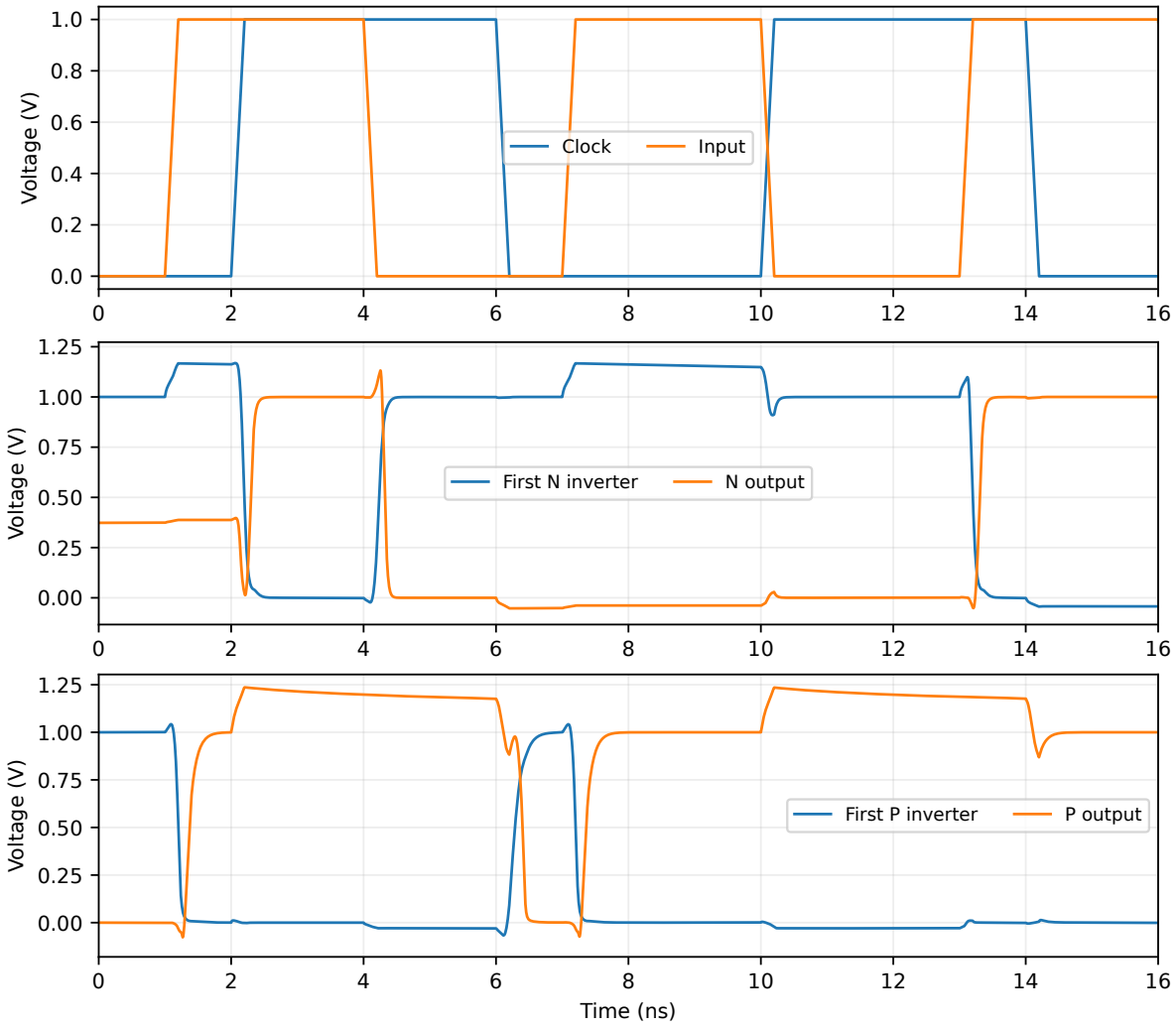


Figure 2: N 組在 7–9 ns、P 組在 3–5 ns 的保持窗內，輸入仍有變動。

N 組保持低、P 組保持高，但類比電位分別約 -0.05 V 與 1.2 V；保持邏輯正確與維持理想供應軌是兩件事。

clock edge (ns)	輸出	正確樣本/6
0.2	f1	6
0.2	f2	6
0.2	s1	6
0.2	s2	6
1	f1	6
1	f2	6
1	s1	6
1	s2	6

0.2 ns 與 1 ns 兩種 clock edge 下，四個輸出在選定時點都得到 6/6 正確。此規律輸入在高相位中途改變並於下一個低相位開始前已建立，不能證明所有相位內資料變動皆被接受。

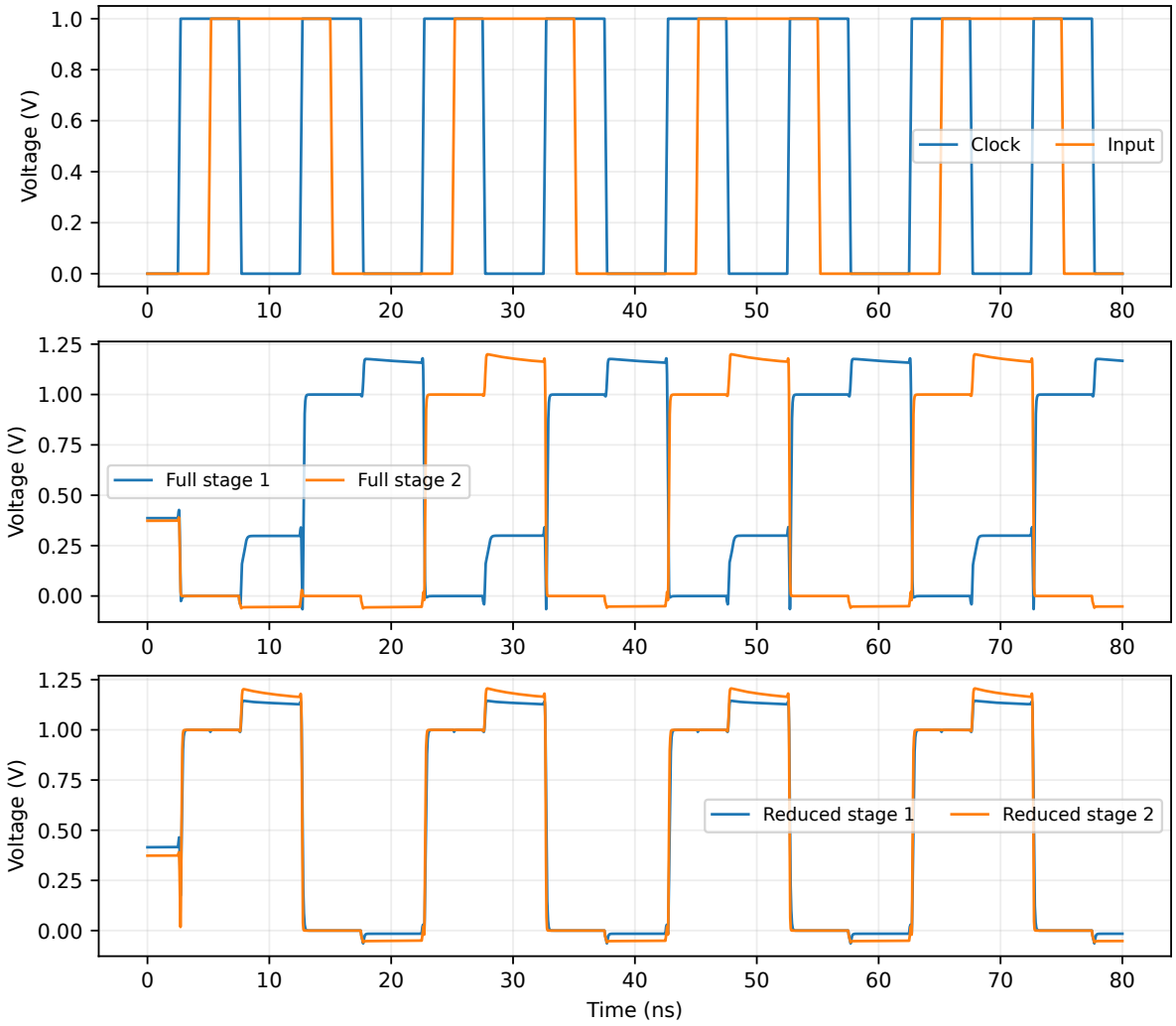


Figure 3: 規律資料下的兩級完整/縮減 DFF；第一級極性不同。

5.1 限制測試與內部節點

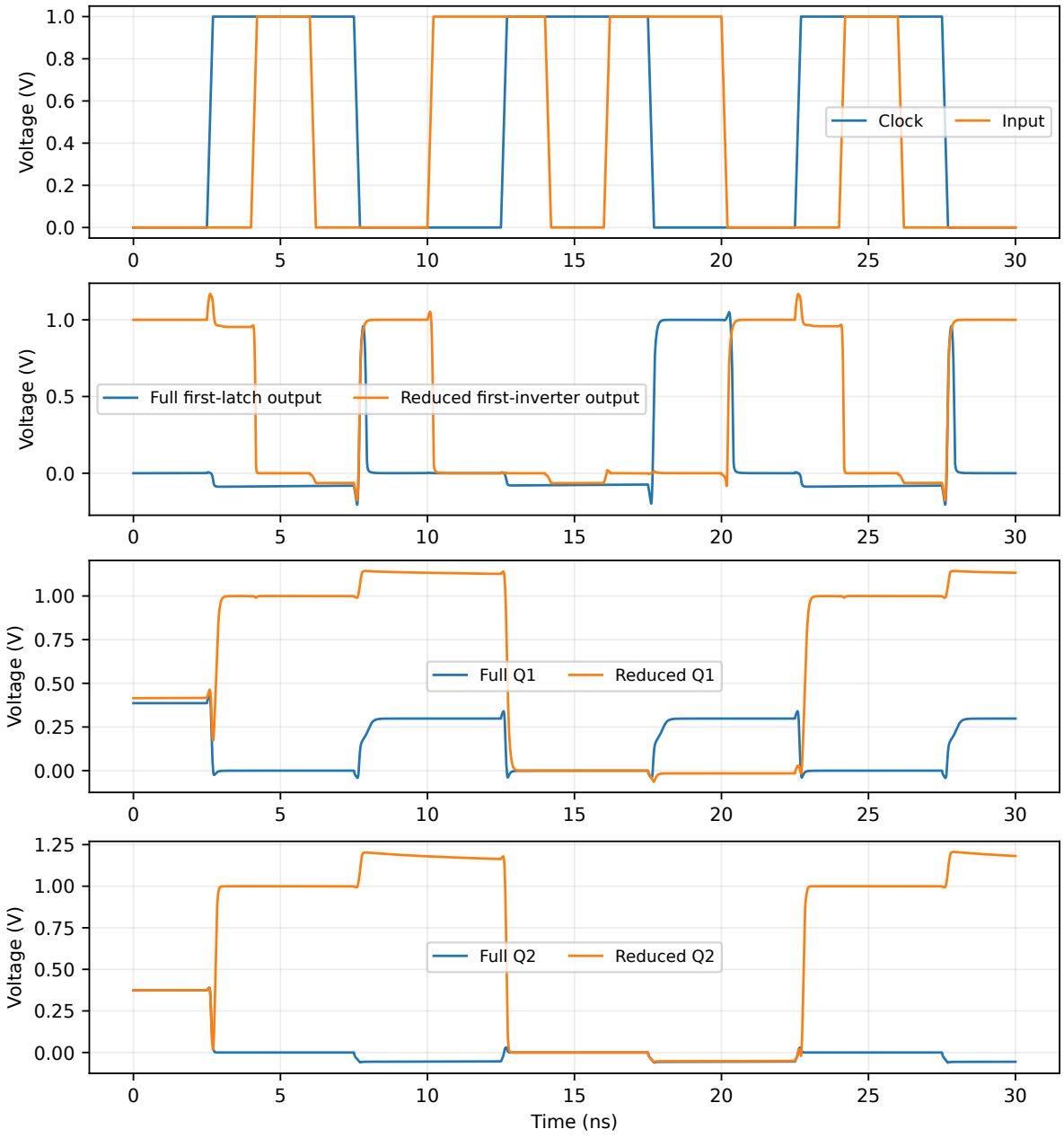


Figure 4: 額外資料時序測試；完整動態 P 第一級會記住先前評估電荷，縮減版有不同的內部保持方式。

clock 於 2.5、12.5、22.5 ns 開始上升。第一次高相位中，輸入由 0 升到 1 再回 0，縮減內部節點從 0.953449 V 變為 -0.063530 V，而輸出仍約 0.999933 V，顯示內部節點不具完整靜態保持但已完成的評估可以維持輸出。完整第一個 latch 輸出同期由 -0.087237 到 -0.081927 V。

第二週期在低相位內 10 ns 才把輸入 0→1，完整 P-dynamic 第一節點先前已充高，低相位沒有把它放低的通路，因此完整第一級在 16.8 ns 仍約 0 V，未捕捉一般正緣 DFF 會預期的 1。縮減第一級當時約 0 V，符合其反相輸出；兩級鏈亦顯示不同資料序列。這是依講義拓樸保留的限制反例，不是把取樣失敗刪掉或把電路改成其他靜態 DFF。

6 討論、差異與尚未證實的範圍

問題 1/2 的「能否正確操作」必須附帶資料時序條件：規律測試可工作，任意相位內改資料則不具一般 DFF 的無條件等價。完整第一個 P-dynamic 級特別受單調評估限制；縮減版雖在新增測試保持預期邏輯，仍有部分浮接內部節點，需保留 setup/hold、漏電與 clock-edge 的限制。沒有將 6/6 定點結果外推成完整保持窗、所有初始條件或任意頻率保證。講義圖 28.5 中的 26.1(c/d) 標籤依上下文明確解讀為 28.1(c/d)。